

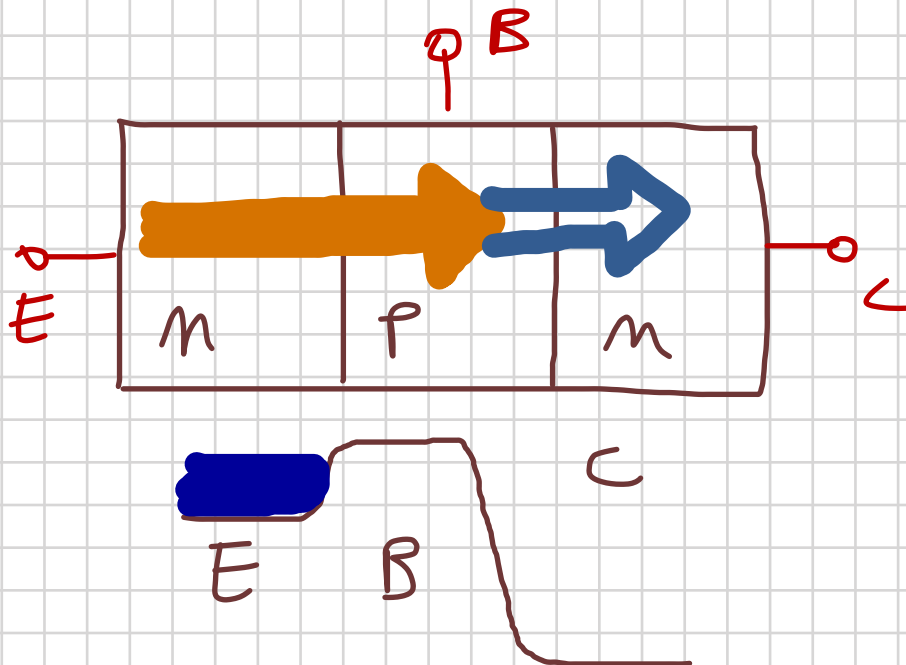
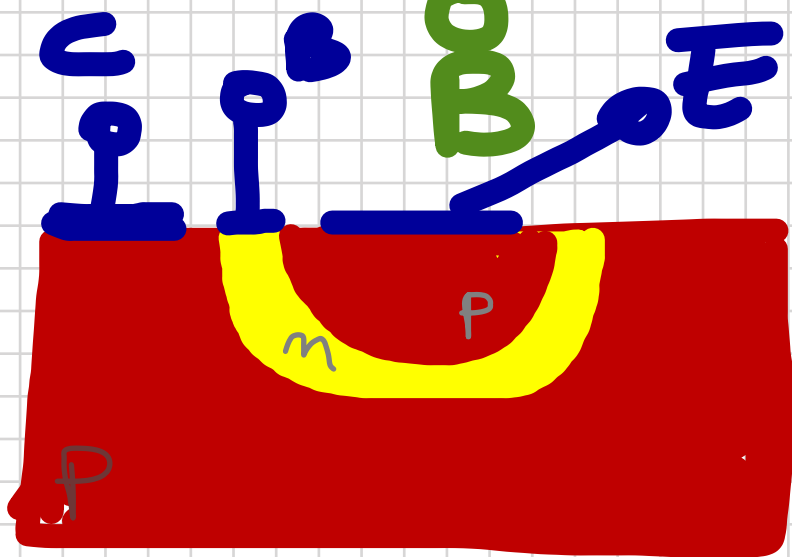
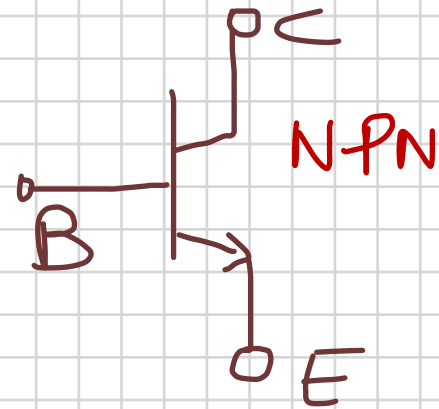
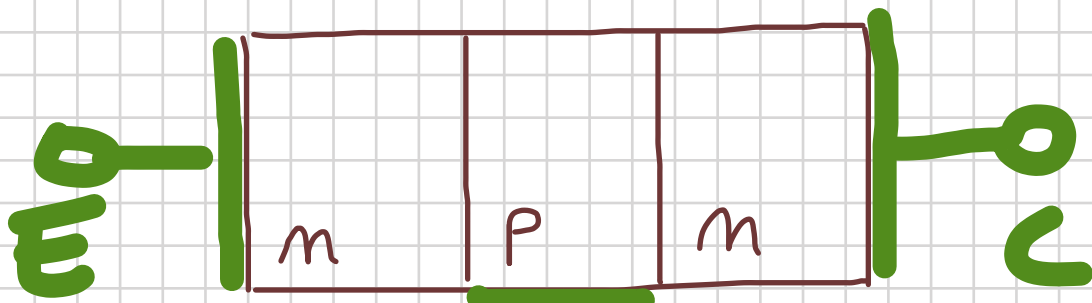
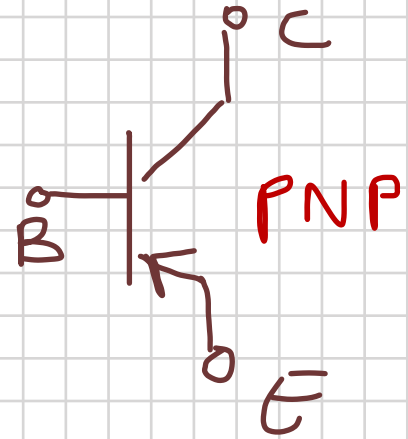
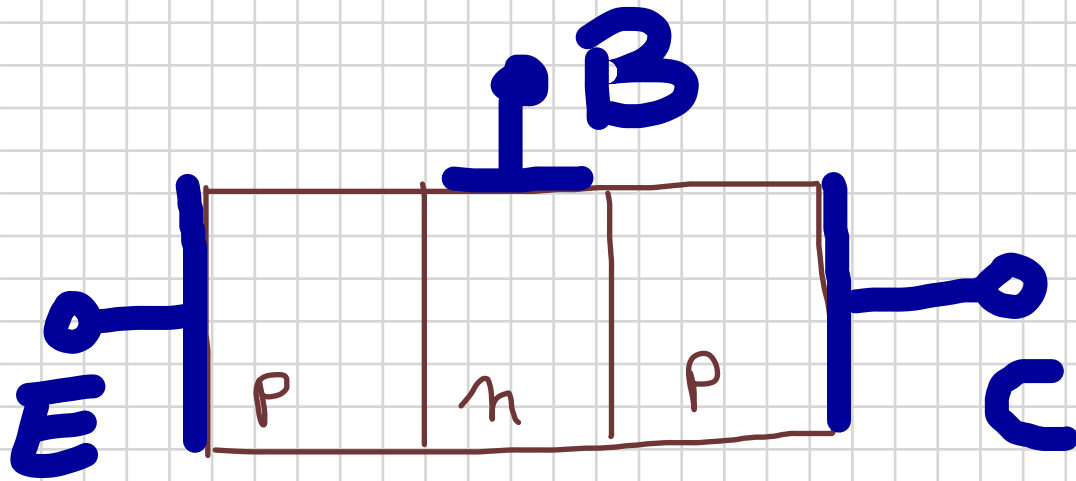
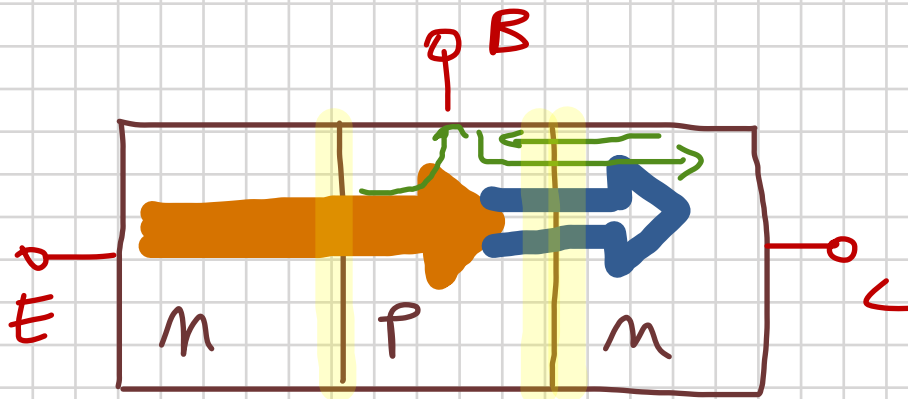
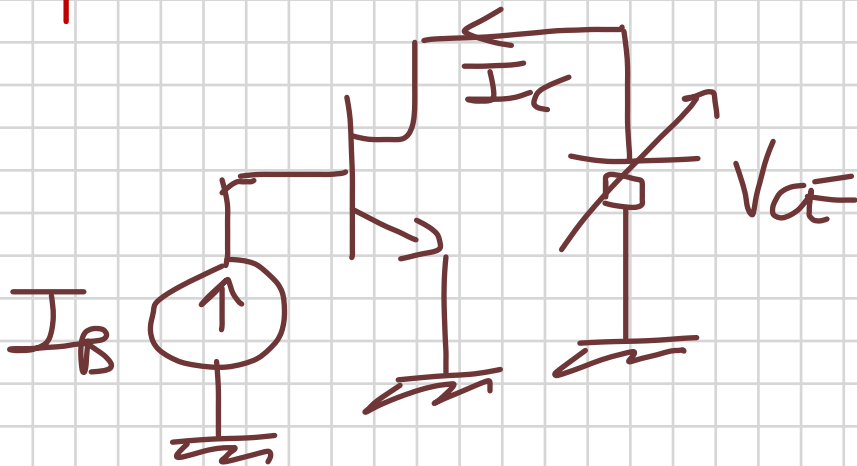


BJT

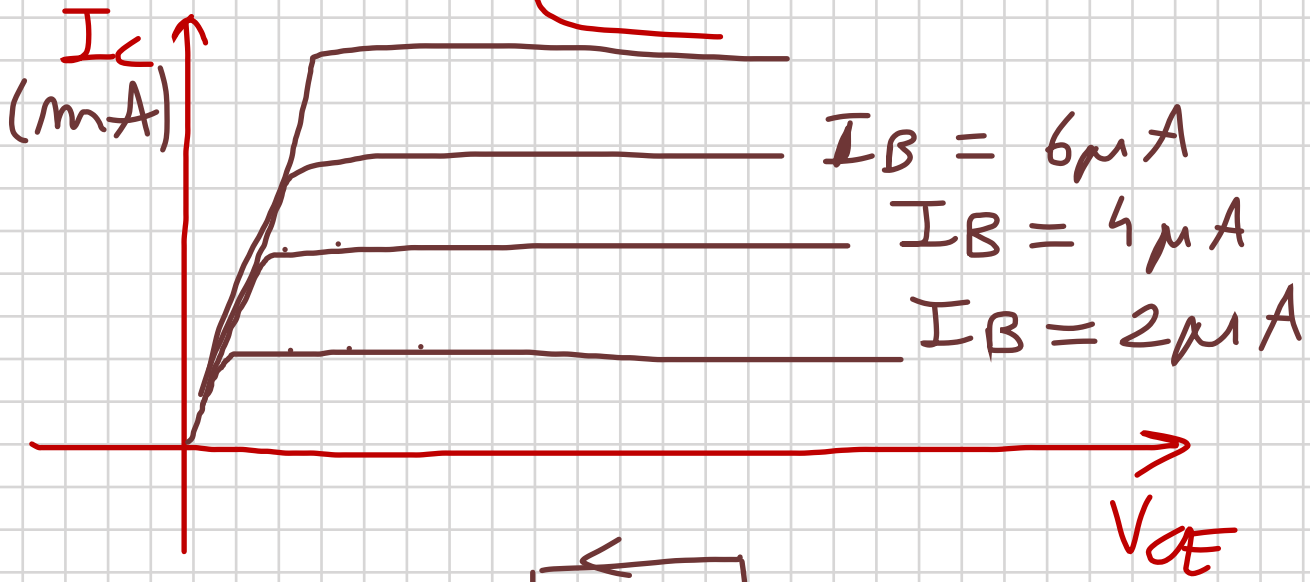

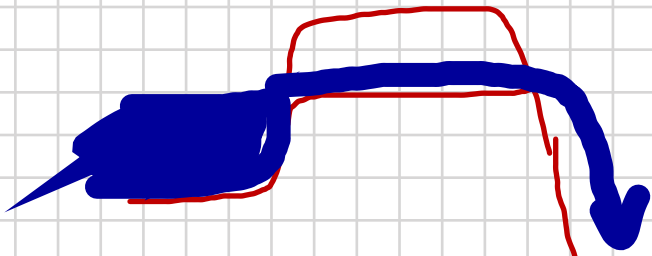


Modello di Ebers e Moll

➤ Occorre introdurre in parallelo ai diodi dei generatori di corrente

➤ Proporzionali alla corrente nella giunzione opposta

➤ I diodi seguono la legge di Schokley


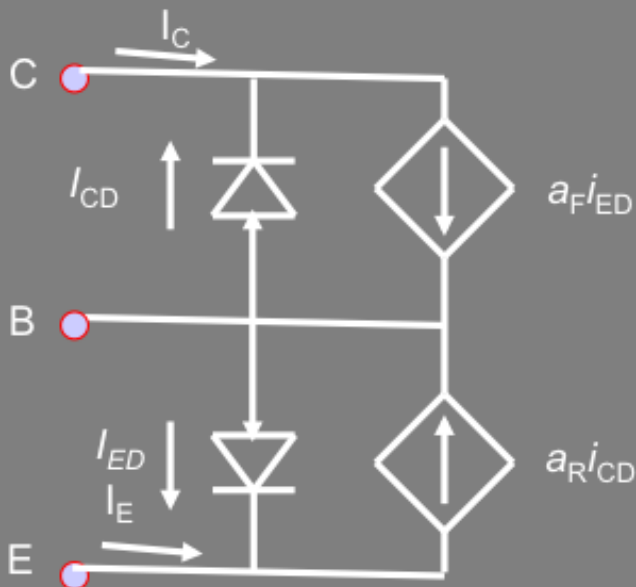
➤ Nel caso ideale si ha $a_R I_{SCB} = a_F I_{SEB}$




$$I_E = -I_{SEB} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + a_R I_{SCB} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$I_C = -I_{SCB} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) + a_F I_{SEB} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$


Electronica per bioingegneri A05.9

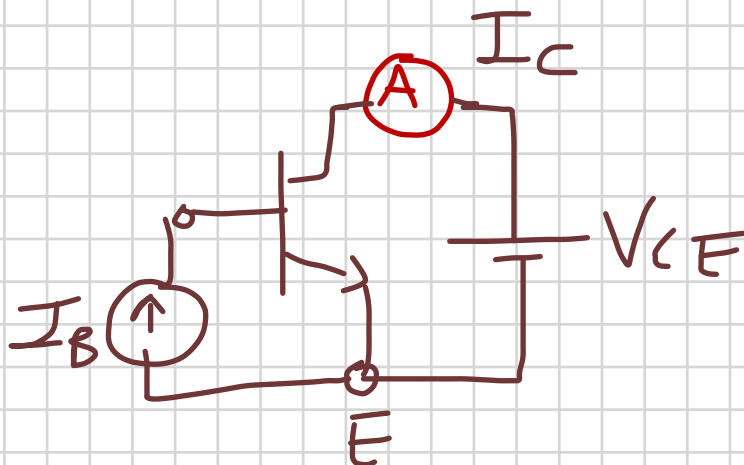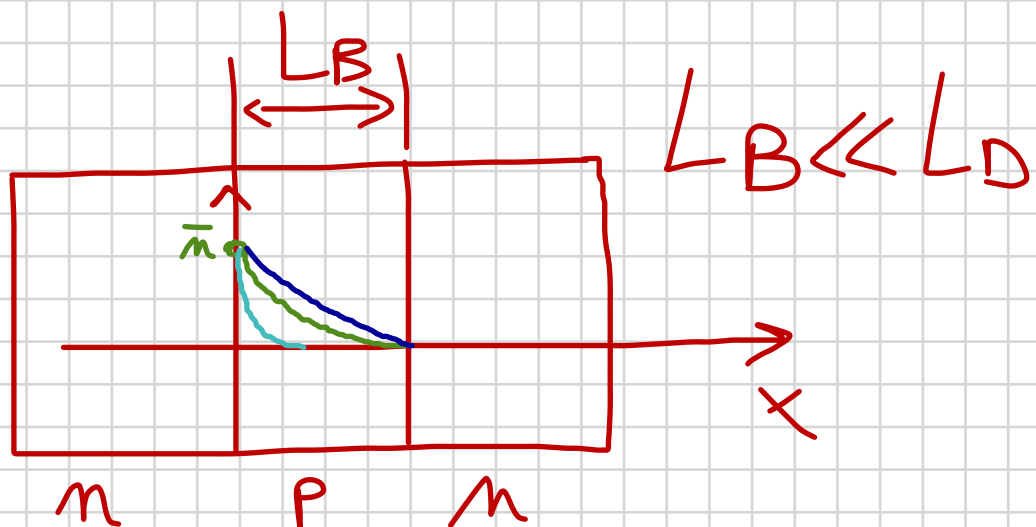



$$I_C(I_B, V_{CE})$$



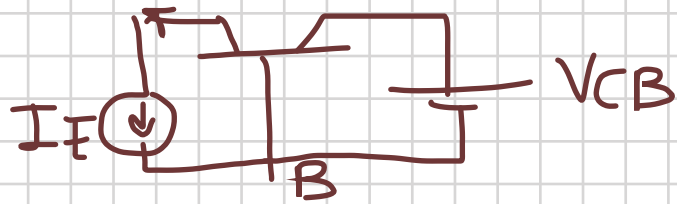


BC

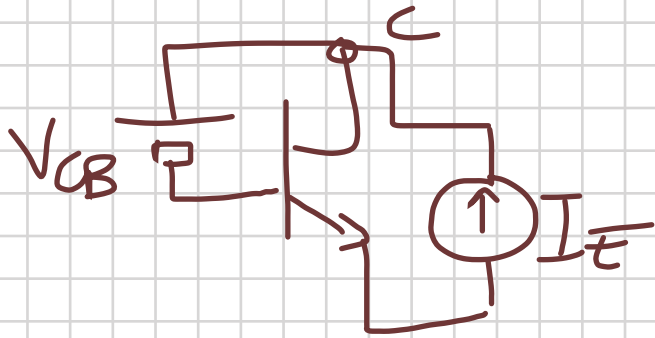

CC

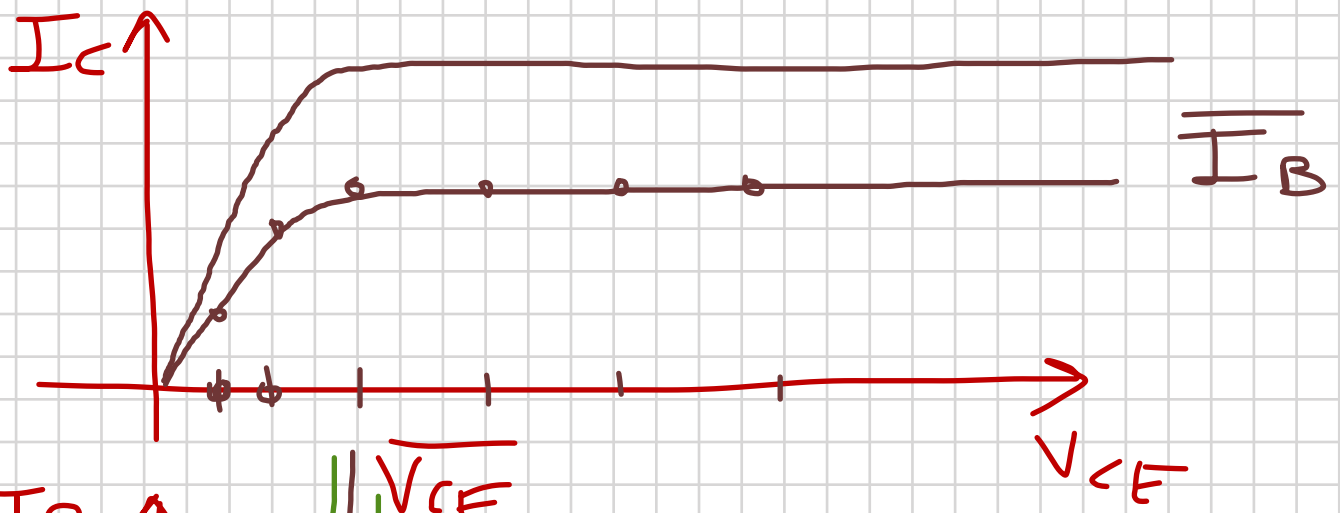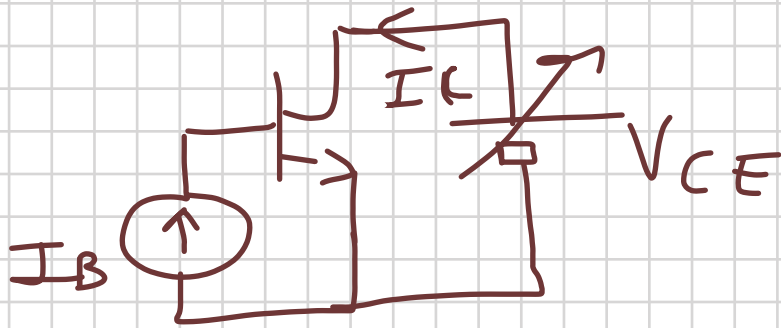

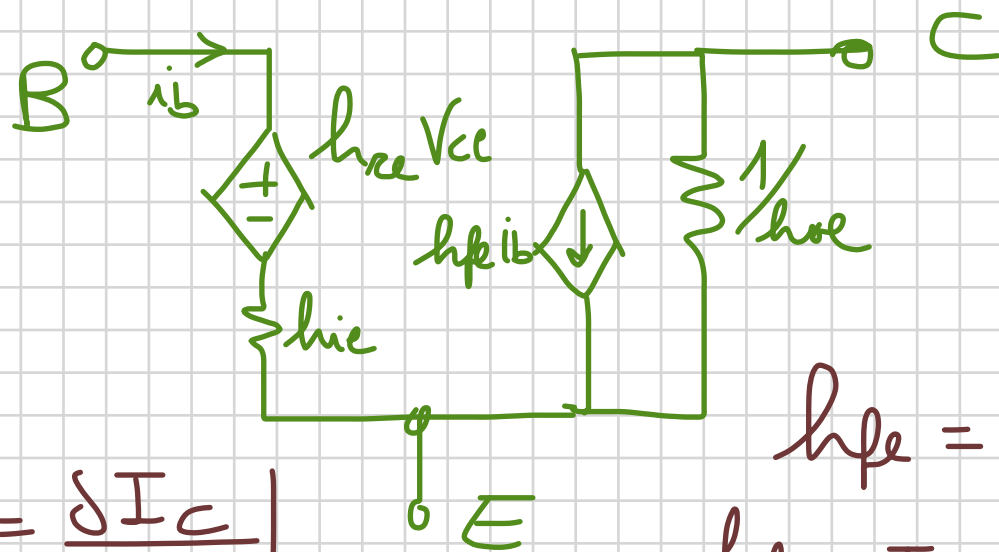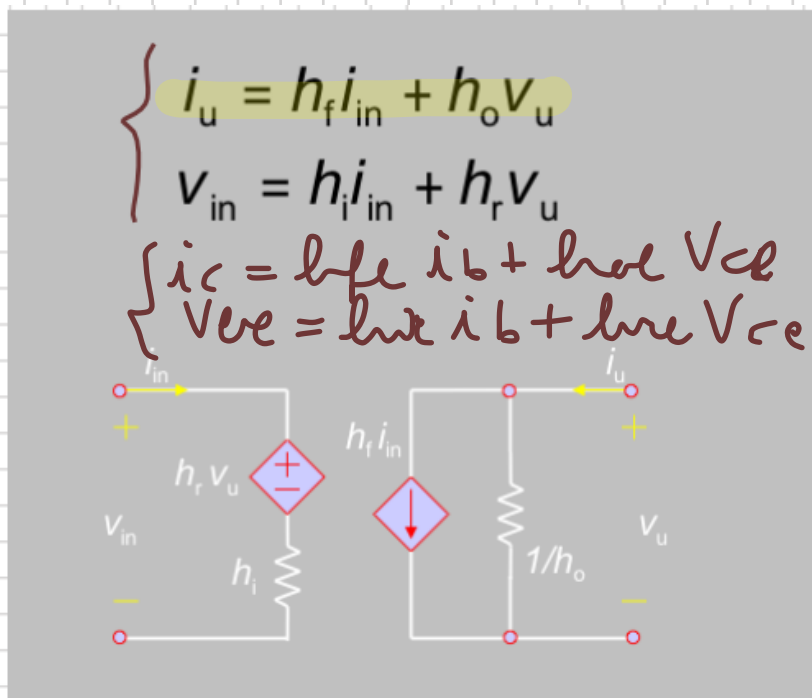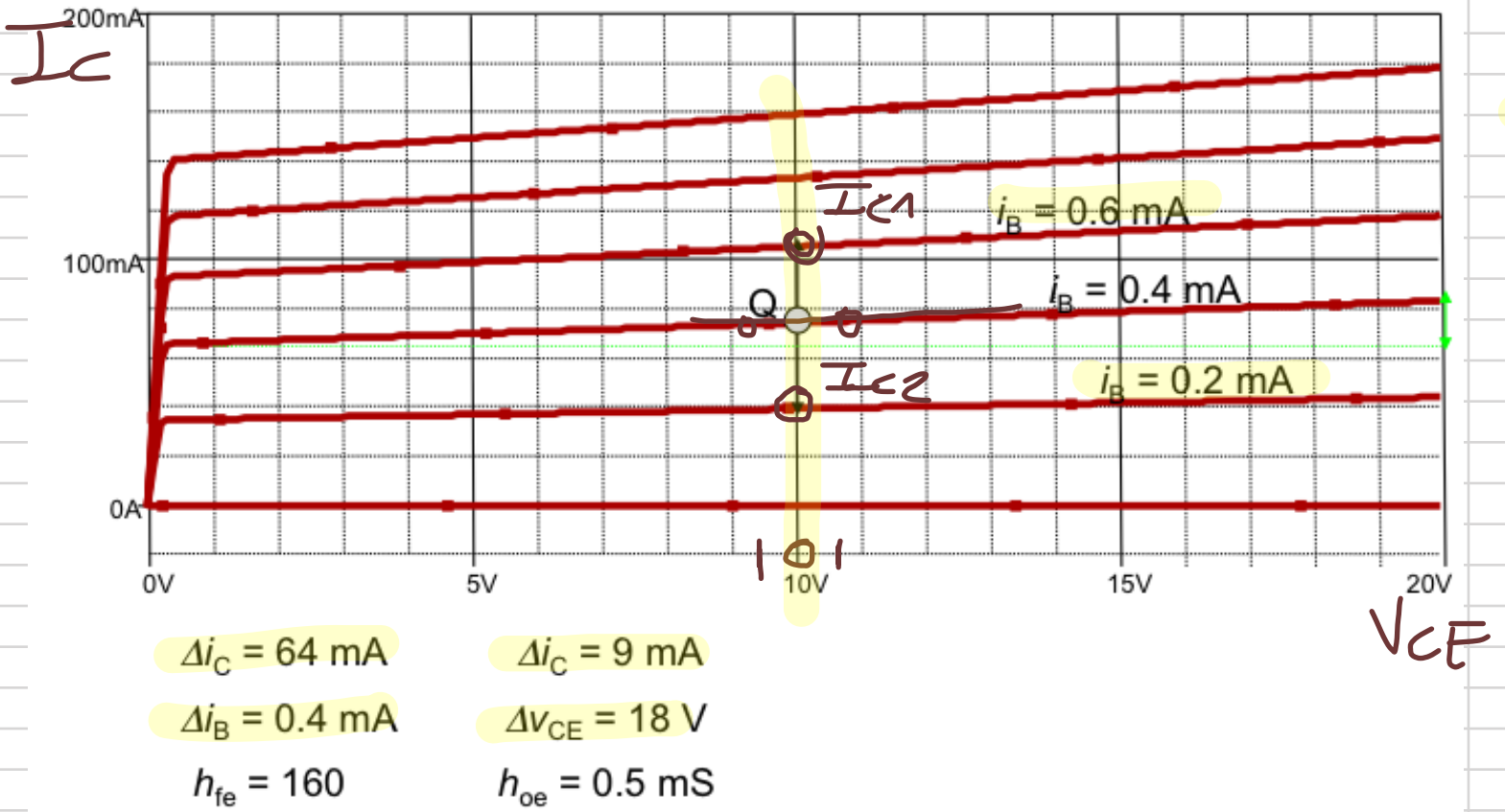

$$h_{oe} = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} \Big|_{I_B = \text{const}}$$

$$h_{fe} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \Big|_{V_{CE}}$$

$$h_{fe} = \frac{I_{C1} - I_{C2}}{\Delta I_B} \Big|_{V_{CE}}$$

$$\frac{1}{h_{ie}} = \frac{\Delta i_B}{\Delta V_{BE}}$$

$$i_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \approx I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$


$$\boxed{\mu_V = 1}$$

$$i_C = \beta i_B = h_{FE} i_B$$

$$i_B = \frac{I_S}{\beta} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$\frac{\Delta i_B}{\Delta V_{BE}} = \frac{i_C}{\beta V_T}$$
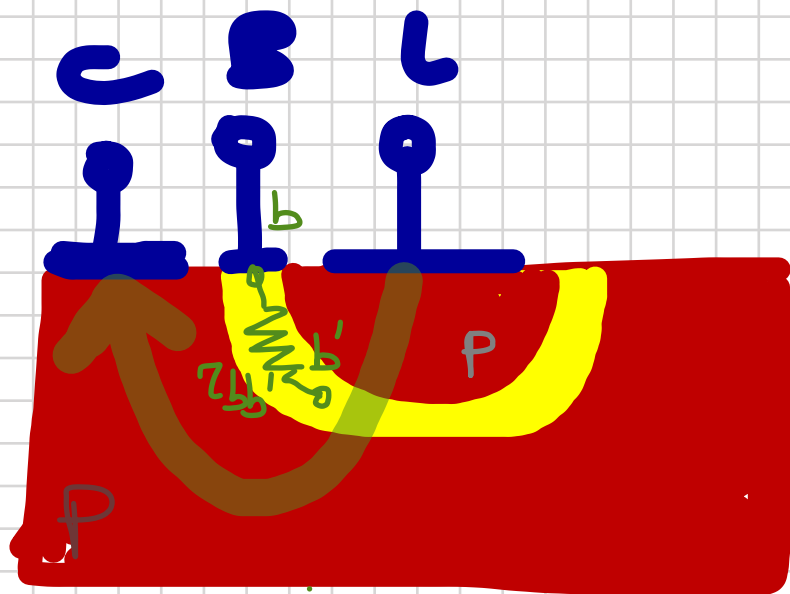
$$h_{ie} = r_{bb'} + r_{b'e} = r_{bb'} + \frac{\beta V_T}{I_C}$$




$$h_{ie}^* @ I_C^* \wedge V_{CE}^*$$





$$h_{ie}^* = r_{bb'} + \frac{h_{fe}^* V_T}{I_C^*}$$

$$r_{bb'} = h_{ie}^* - \frac{h_{fe}^* V_T}{I_C^*}$$

$$h_{ie}|_Q = r_{bb'} + \frac{h_{fe} V_T}{I_{CQ}}$$

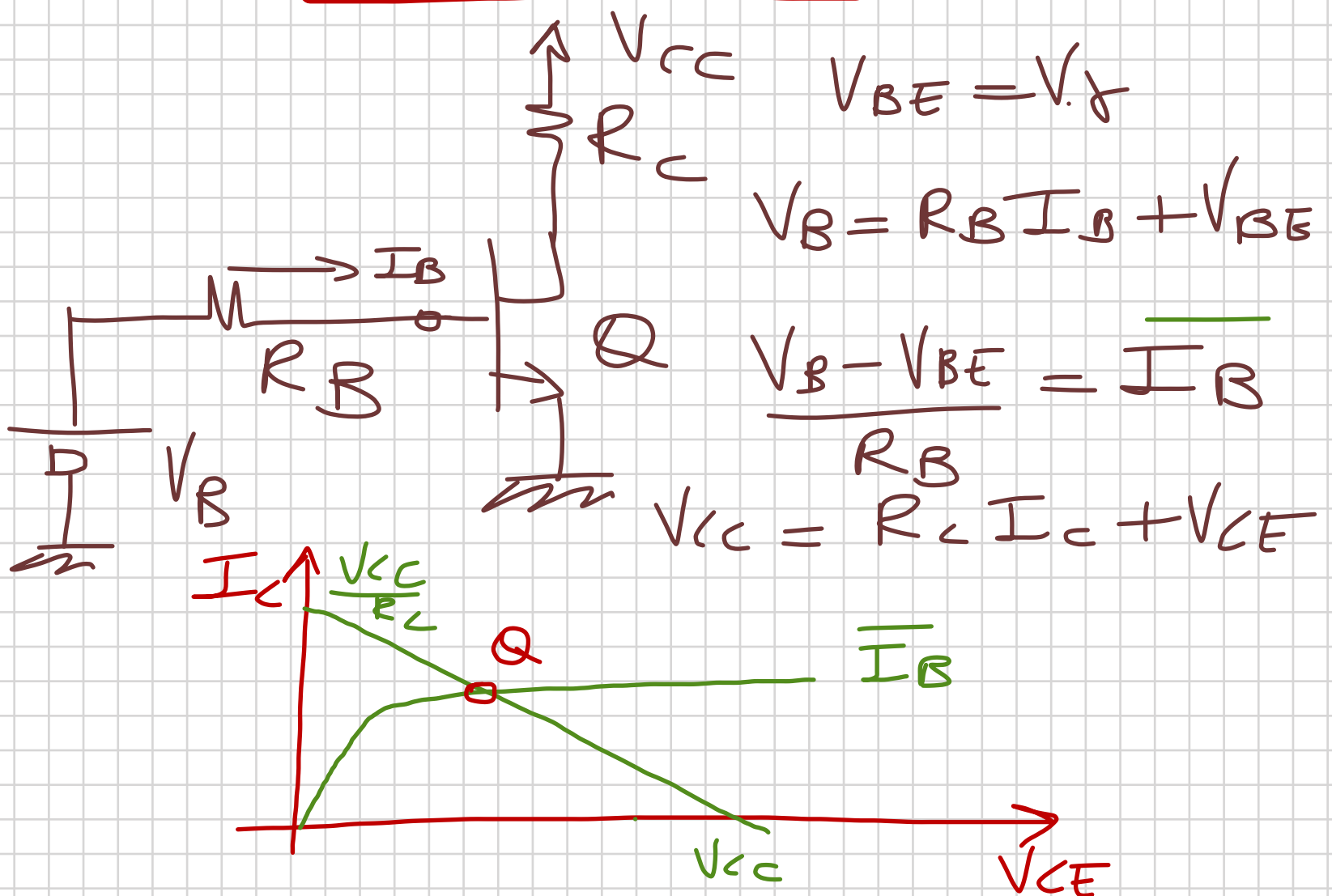
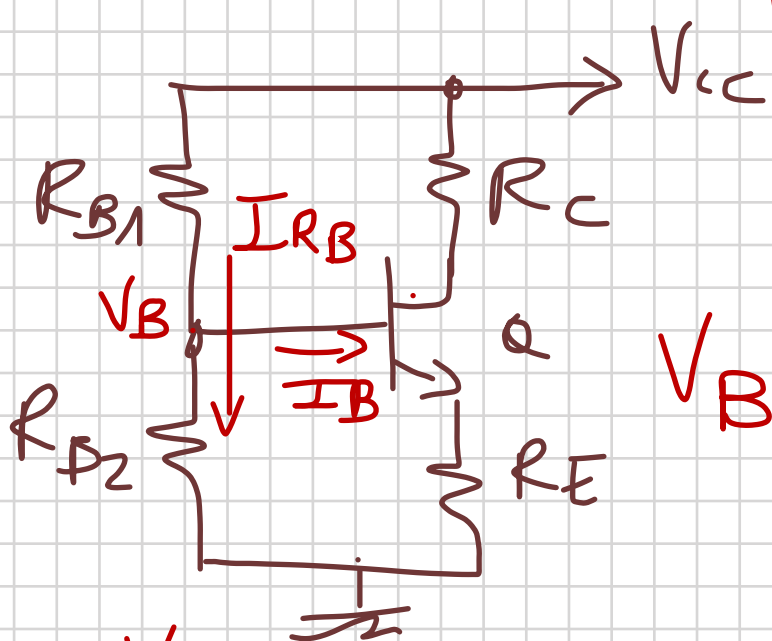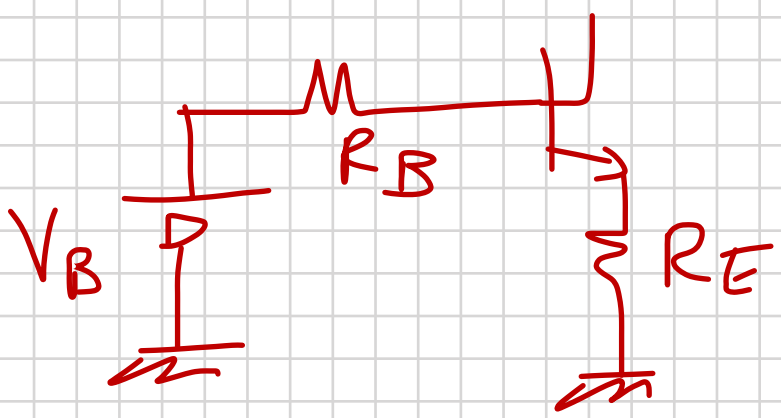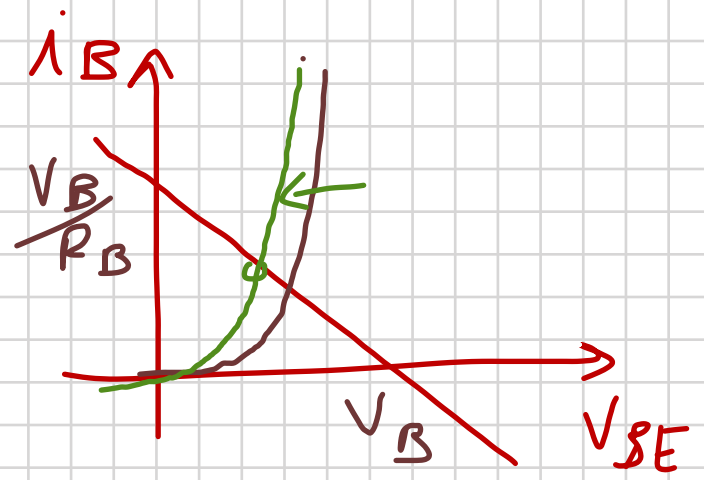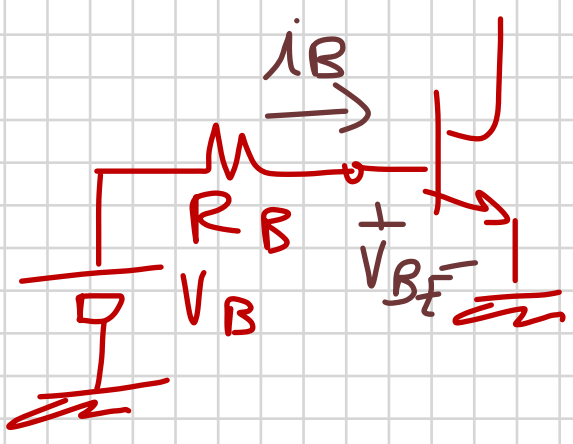
$$\frac{\delta V_{\gamma}}{\delta T} = \frac{V_{\gamma}}{T} - 0,072 \eta V_T$$



$I_{RB} \gg I_B$
 Mp Partitore
 Resistore

$$V_B = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

$$V_B = V_{\gamma} + R_E I_E$$

$$I_C + I_B = I_E$$

$$I_E = \frac{V_B - V_{\gamma}}{R_E}$$

$$I_B \ll I_C$$

$$V_E = R_E I_C$$

$$I_C \approx I_E$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C$$


Dalle caratteristiche mi ricordo

I_B

$$I_{R_B} = \frac{V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \gg I_B$$

$$I_B \ll I_C$$

Polarizzazione con partitore

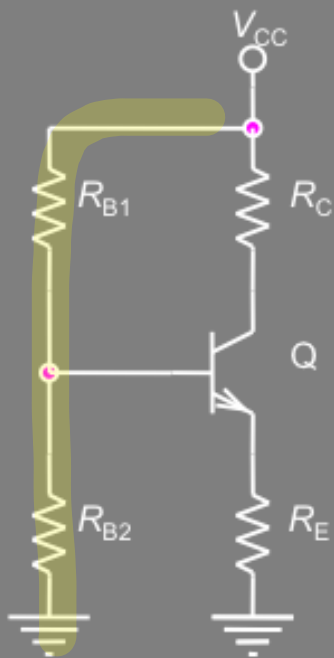

$$R_B = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$V_B = V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$R_E i_E + V_{BE} + R_B i_B = V_B$$


$$i_C = \beta i_B$$

$$i_E = (\beta + 1) i_B$$

$$i_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C i_C - R_E i_E$$
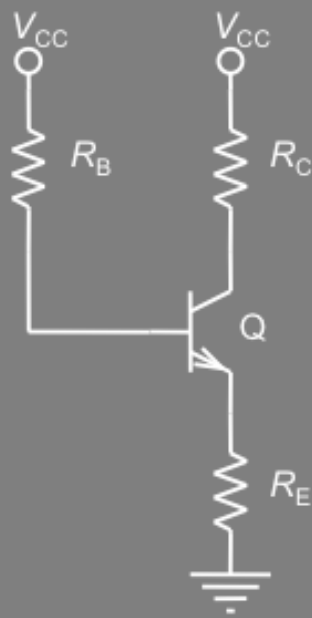
$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta R_C + (\beta + 1) R_E) i_B$$



$$R_E i_E + v_{BE} + R_B i_B = V_{CC}$$


$$i_C = \beta i_B$$

$$i_E = (\beta + 1) i_B$$

$$i_B = \frac{V_{CC} - v_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C i_C - R_E i_E$$
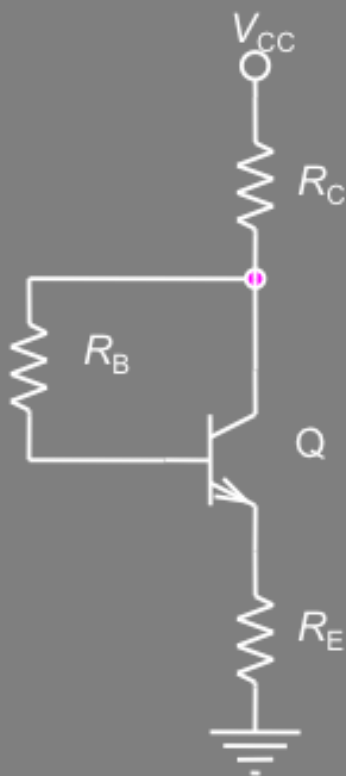
$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta R_C + (\beta + 1) R_E) i_B$$



$$(R_C + R_E) i_E + v_{BE} + R_B i_B = V_{CC}$$

$$i_C = \beta i_B$$

$$i_E = (\beta + 1) i_B$$

$$i_B = \frac{V_{CC} - v_{BE}}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) i_E$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta + 1)(R_C + R_E) i_B$$