

$$H(s) = \frac{K \left( \frac{s}{\omega_{z1}} + 1 \right) \left( \frac{s}{\omega_{z2}} + 1 \right)}{\left( \frac{s}{\omega_1} + 1 \right) \left( \frac{s}{\omega_2} + 1 \right)}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = \frac{K \omega_1 \omega_2}{\omega_{z1} \omega_{z2}} = A_{V\infty}$$




$$\omega_{z2} = \frac{1}{R_E C_E}$$

$$H(s) = \frac{K s \left( \frac{s}{\omega_{z2}} + 1 \right)}{\left( \frac{s}{\omega_1} + 1 \right) \left( \frac{s}{\omega_2} + 1 \right)}$$


$$\omega_1 = \frac{1}{R_{V_{CS}}^0 C_S} \Rightarrow R_{V_{CS}}^0 = R_S + R_B \parallel [h_{ie} + R_E (h_{fe} + 1)]$$

$$\omega_2 = \frac{1}{R_{V_{CE}}^{C_S} C_E} \Rightarrow R_{V_{CE}}^{C_S} = R_E \parallel \left[ \frac{h_{ie} + R_B \parallel R_S}{h_{fe} + 1} \right]$$
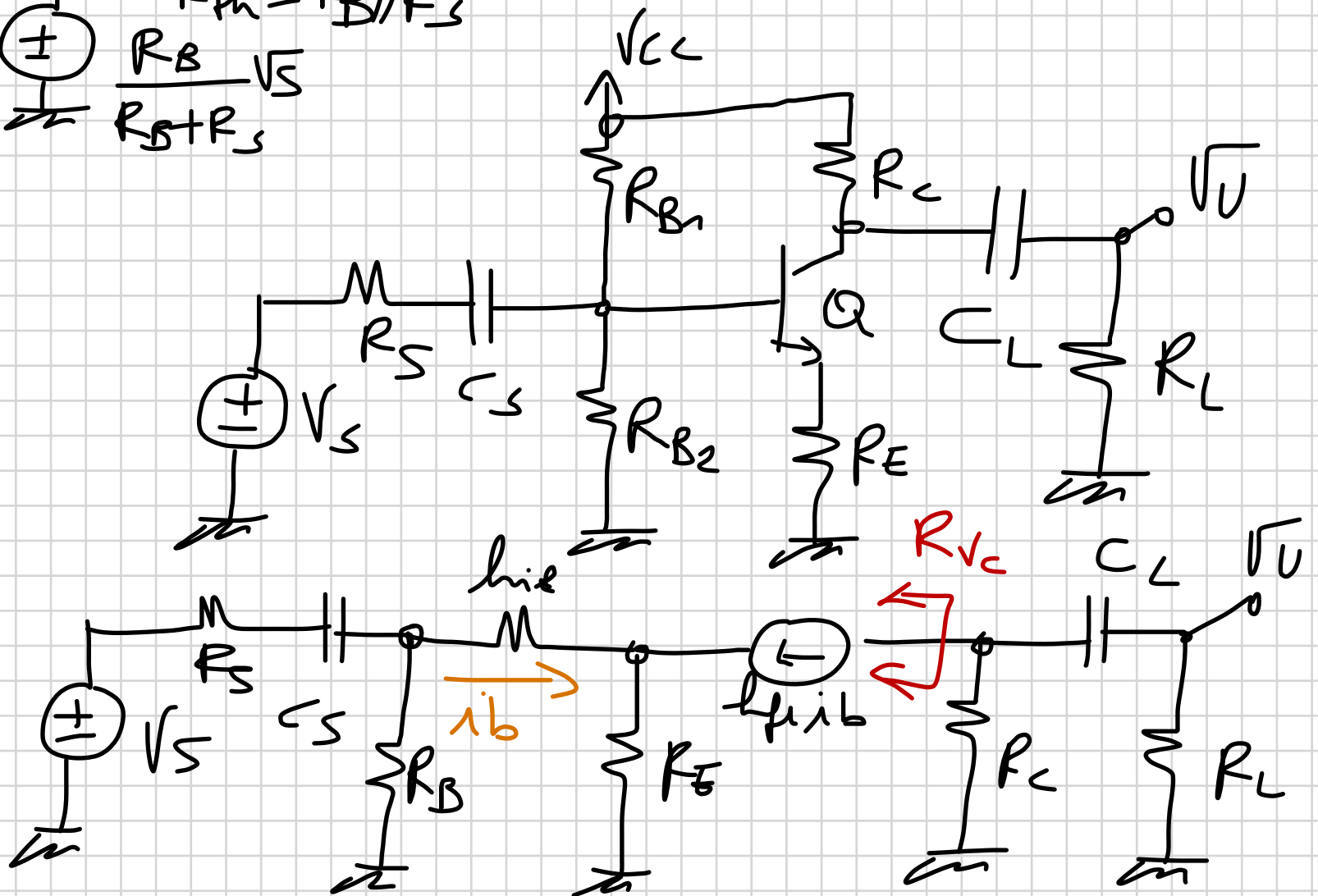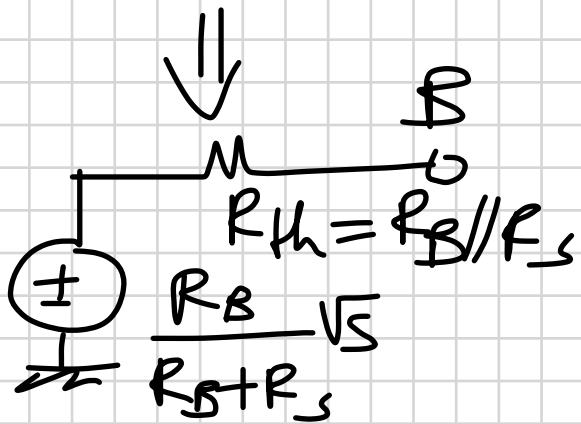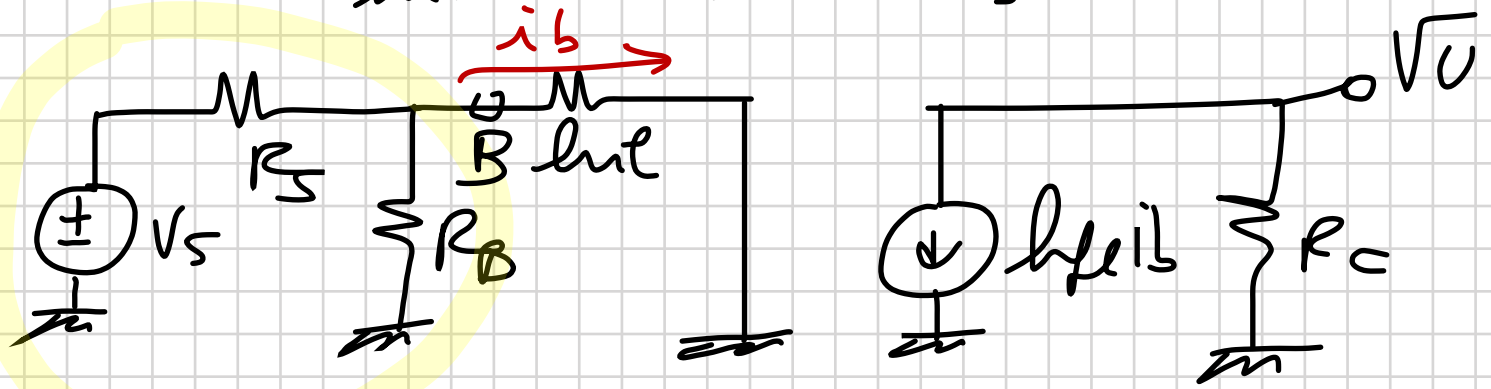
$$A_{V_{c\infty}} = \frac{-R_c h_{fe}}{h_{ie} + R_B // R_S} \cdot \frac{R_B}{R_S + R_B}$$




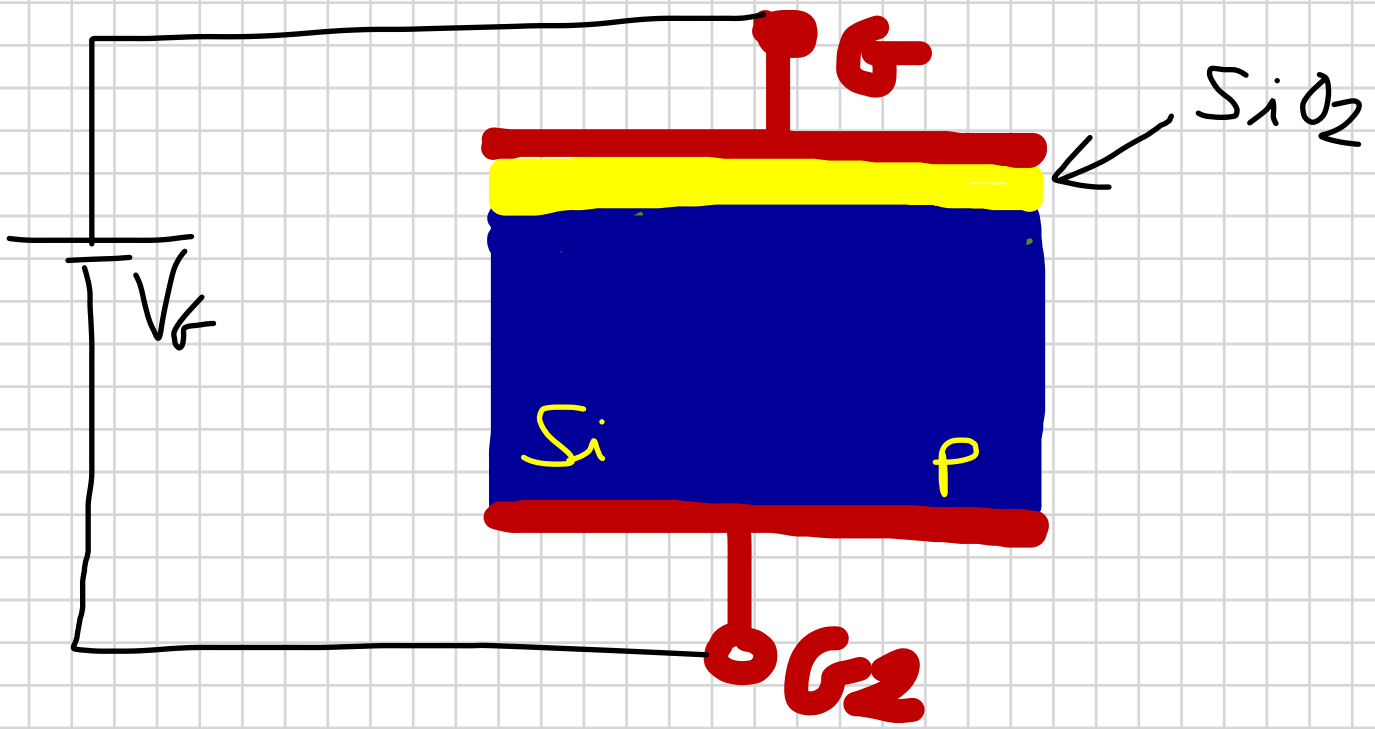
$$H(s) = \frac{K S^2}{\left(1 + \frac{S}{\omega_1}\right) \left(1 + \frac{S}{\omega_2}\right)}$$






MOS = Metall  
Oxid  
Semiconductor

$$V_G > V_T$$

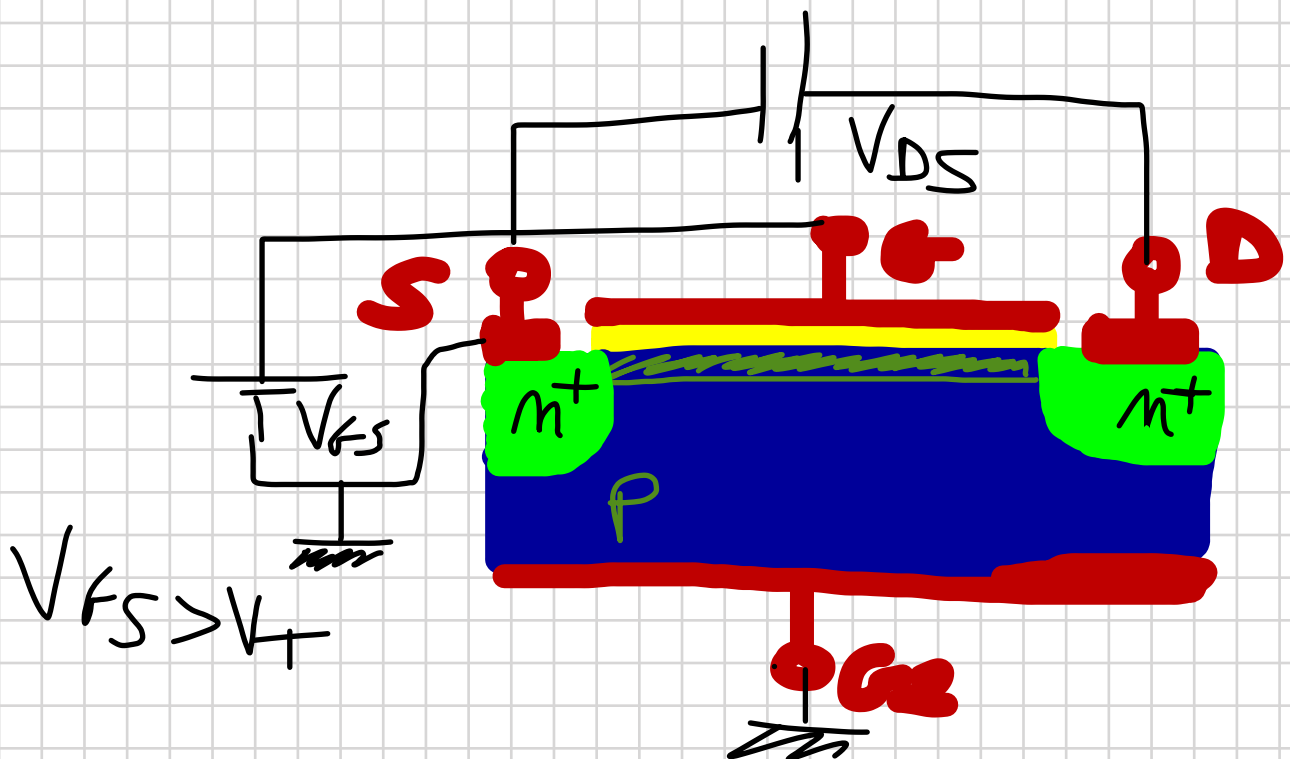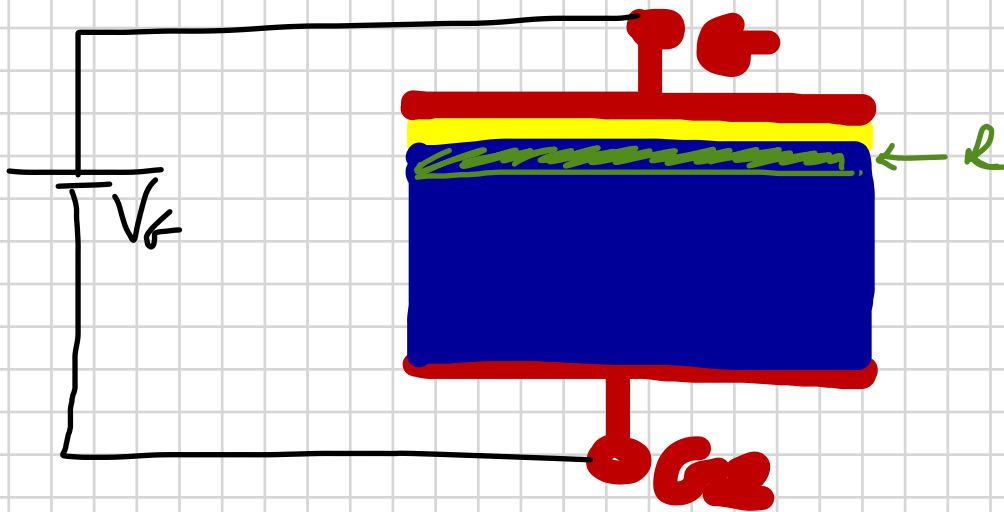


$$V_{GS} > V_T$$

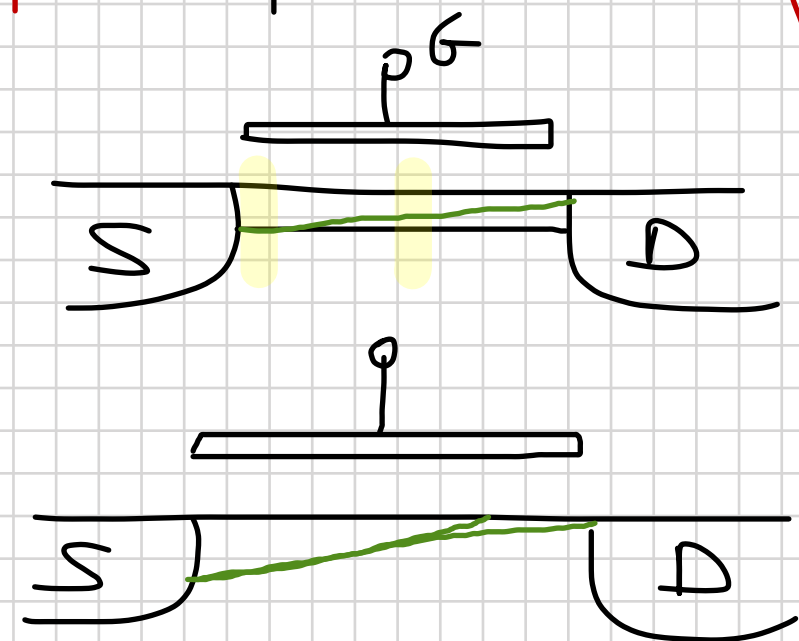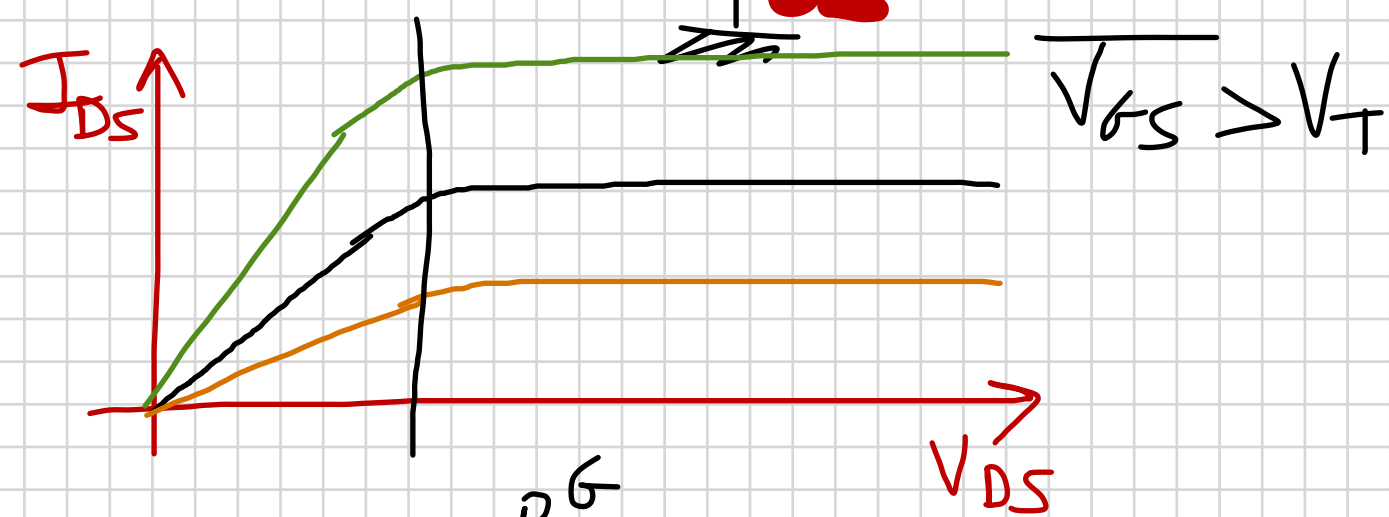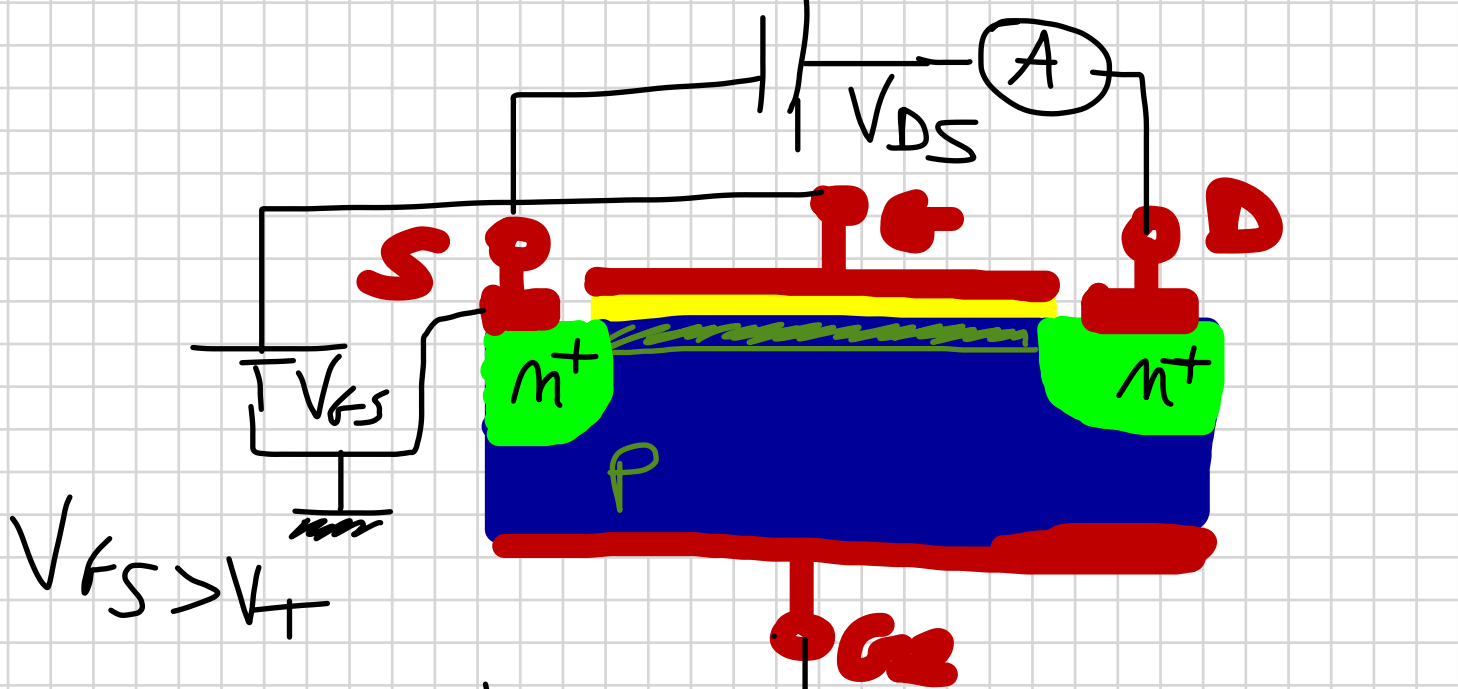


$$V_{DS} = V_{GS} - V_T$$


## Interdizione ( $V_{GS} < V_{THR}$ )

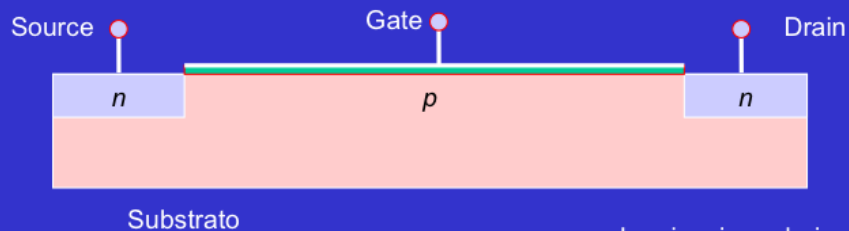

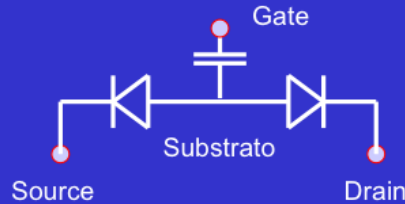La giunzione drain-canale è interdetta, non scorre corrente



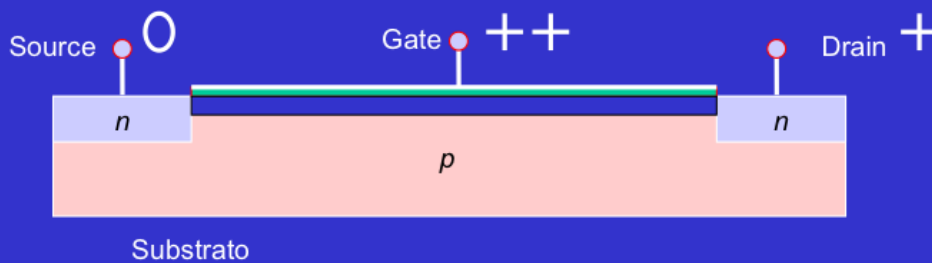
## Zona ohmica o triodo ( $V_{GS}, V_{GD} > V_{THR}$ )




È presente un canale  $n$  tra drain e source. Il dispositivo conduce come una resistenza.

$$i_{DS} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{2L} v_{DS} (v_{GS} + v_{GD} - 2V_{THR})$$

N-MOS

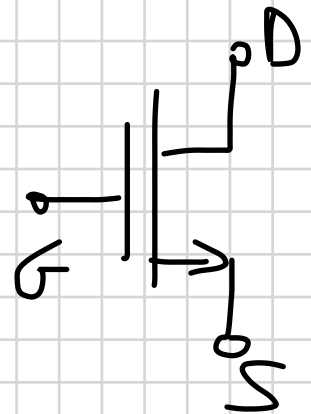

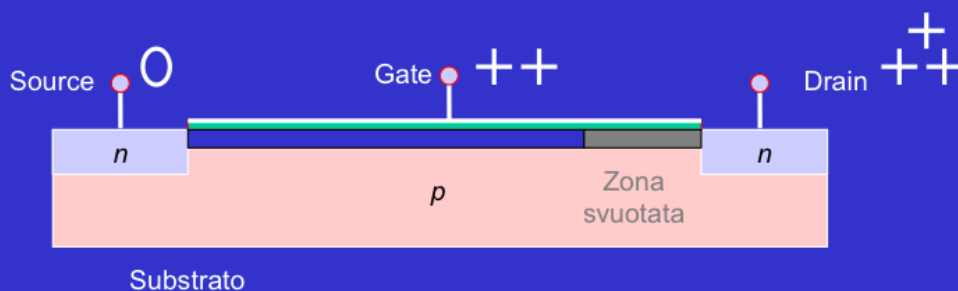
## Saturazione ( $V_{GS} > V_{THR}, V_{GD} < V_{THR}$ )





Il canale  $n$  non riesce a raggiungere il drain. Si forma una zona svuotata in cui vengono iniettati gli elettroni provenienti dal source. Il dispositivo conduce una corrente indipendente da  $v_{DS}$

$$i_{DS} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{2L} (v_{GS} - V_{THR})^2$$

P-MOS

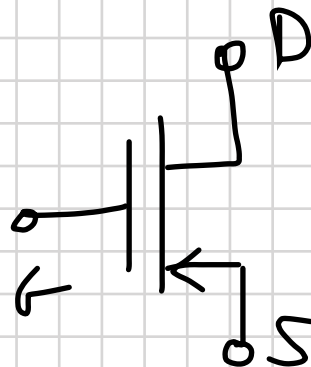

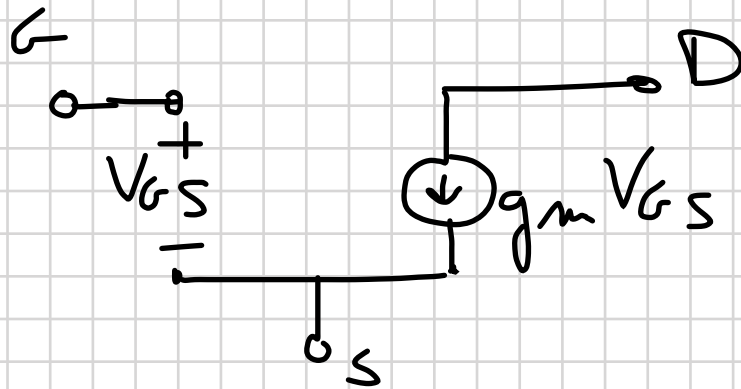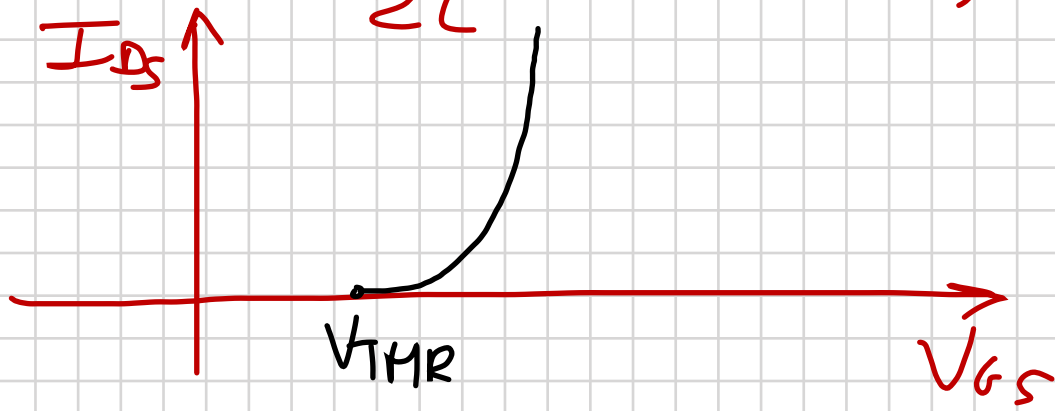
$$I_{DS} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{2L} (V_{GS} - V_{THR})^2$$




$$g_m = \left. \frac{\delta I_{DS}}{\delta V_{GS}} \right|_{V_{DS}}$$


$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)$$

# JFET

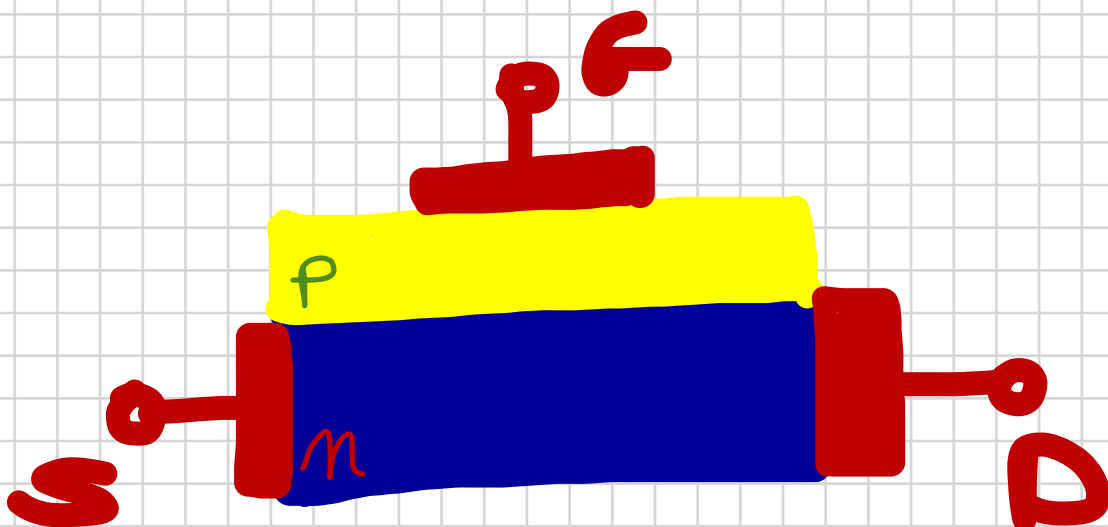

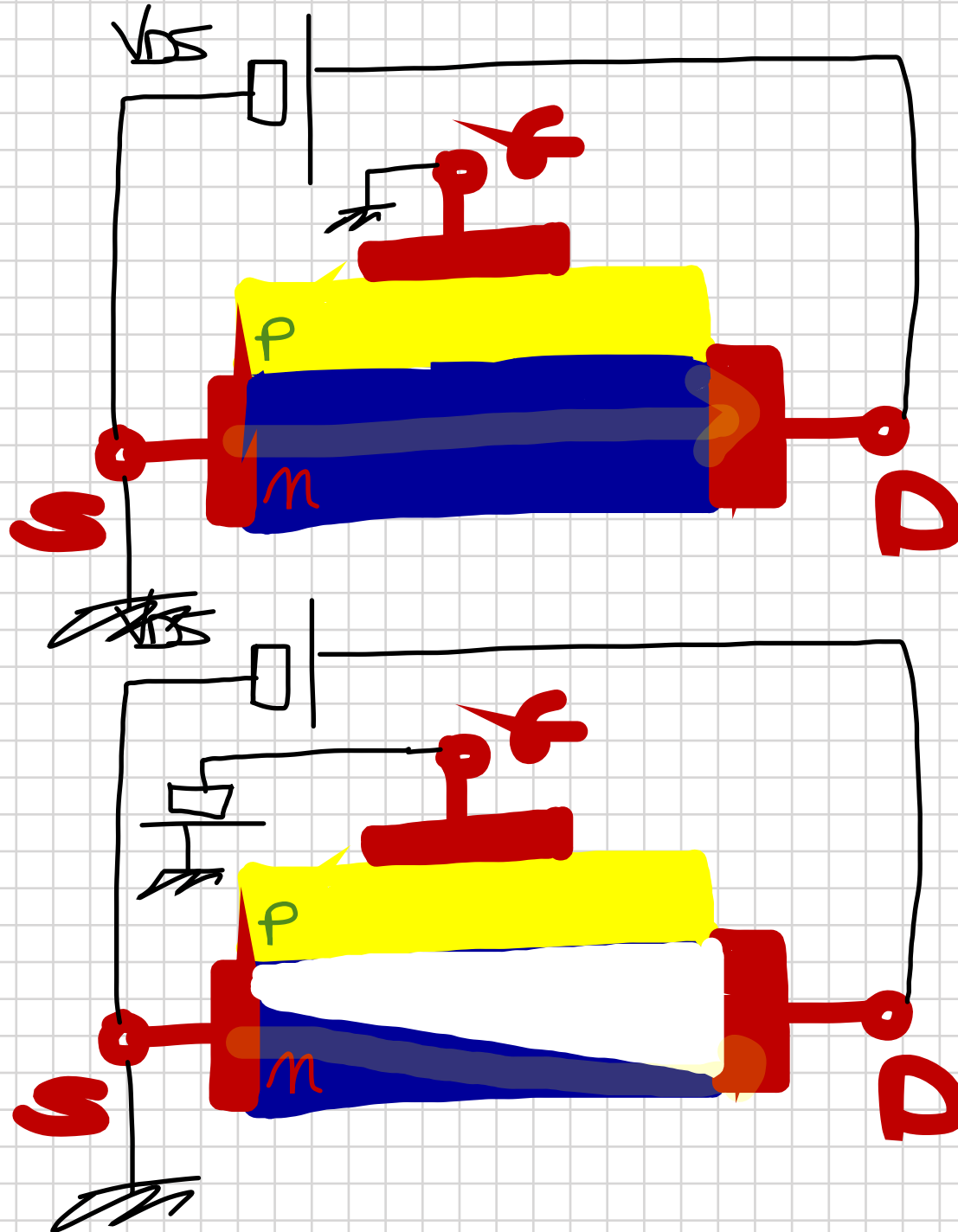

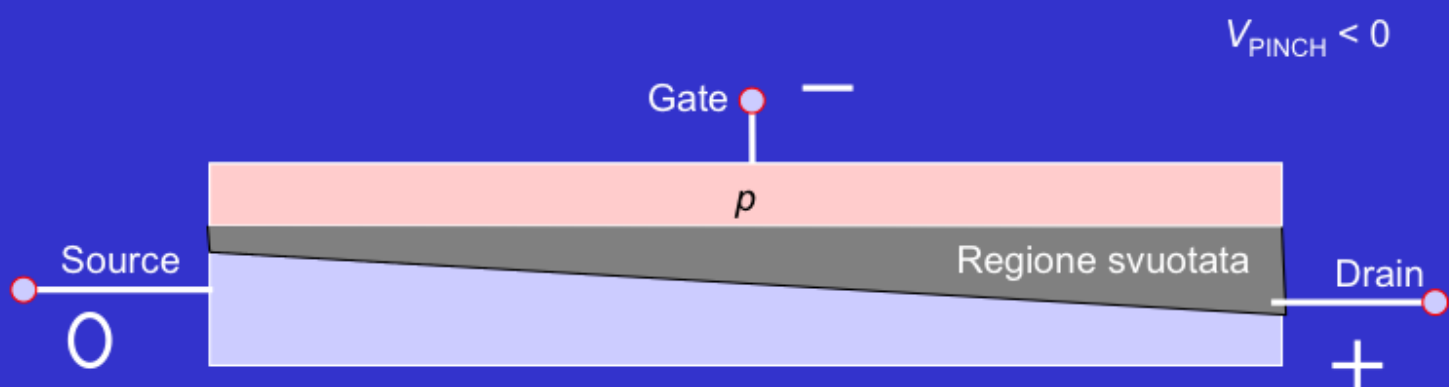
## Zona ohmica ( $V_{GS}, V_{GD} > V_{PINCH}$ )



Source e drain sono normalmente in contatto. Il dispositivo conduce come una resistenza. Questa resistenza aumenta all'aumentare della tensione inversa.


$$i_{DS} = \mu_n C \frac{W}{2L} V_{DS} (V_{GS} + V_{GD} - 2V_P)$$
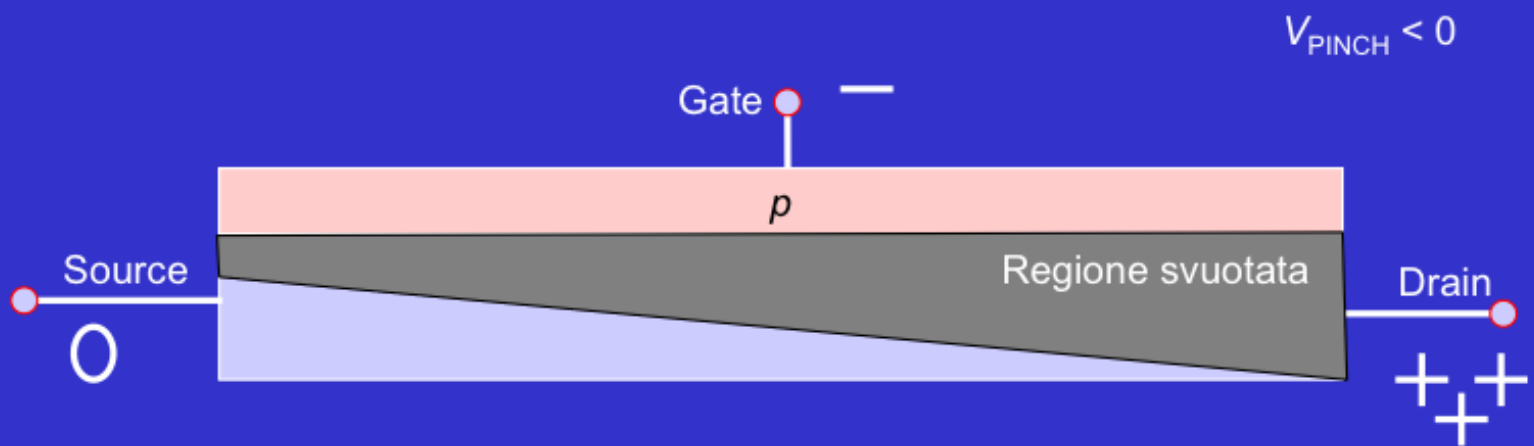
# Saturazione ( $V_{GS} > V_{PINCH}$ , $V_{GD} < V_{PINCH}$ )




$$i_{DS} = \mu_n C \frac{W}{2L} (V_{GS} - V_P)^2$$

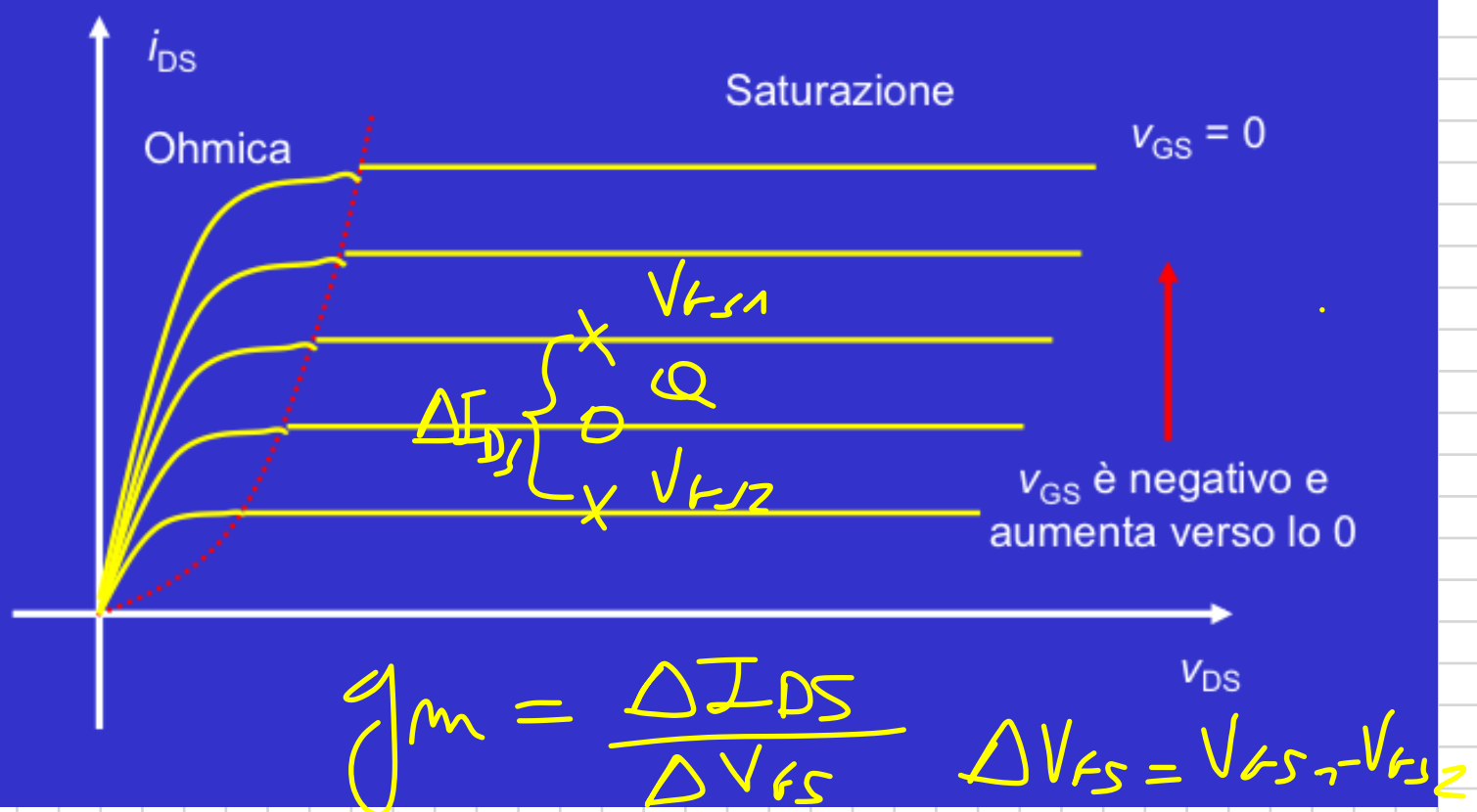La zona di svuotamento arriva a strozzare (pinch) il canale. Nella zona svuotata vengono iniettati gli elettroni provenienti dal source. La corrente è indipendente da  $v_{DS}$






Valida con il dispositivo in saturazione

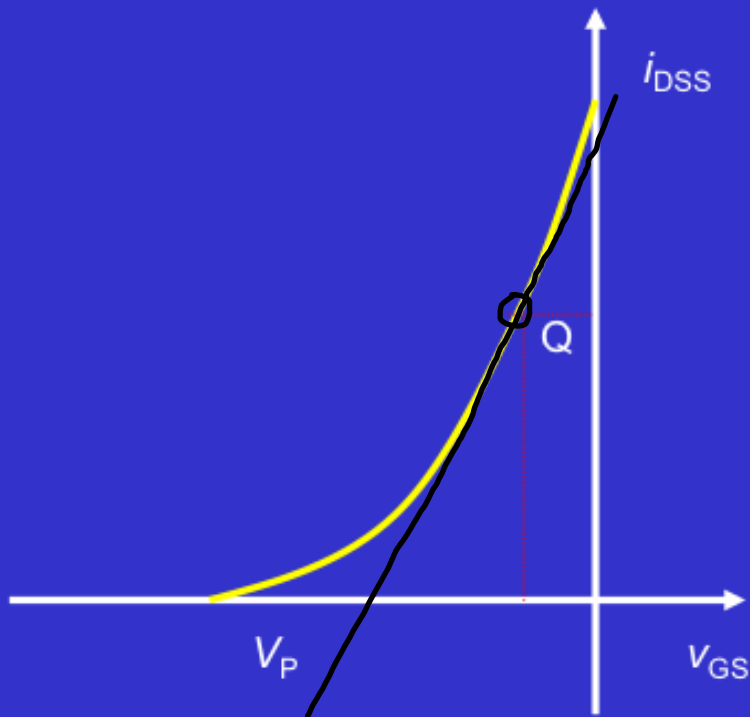

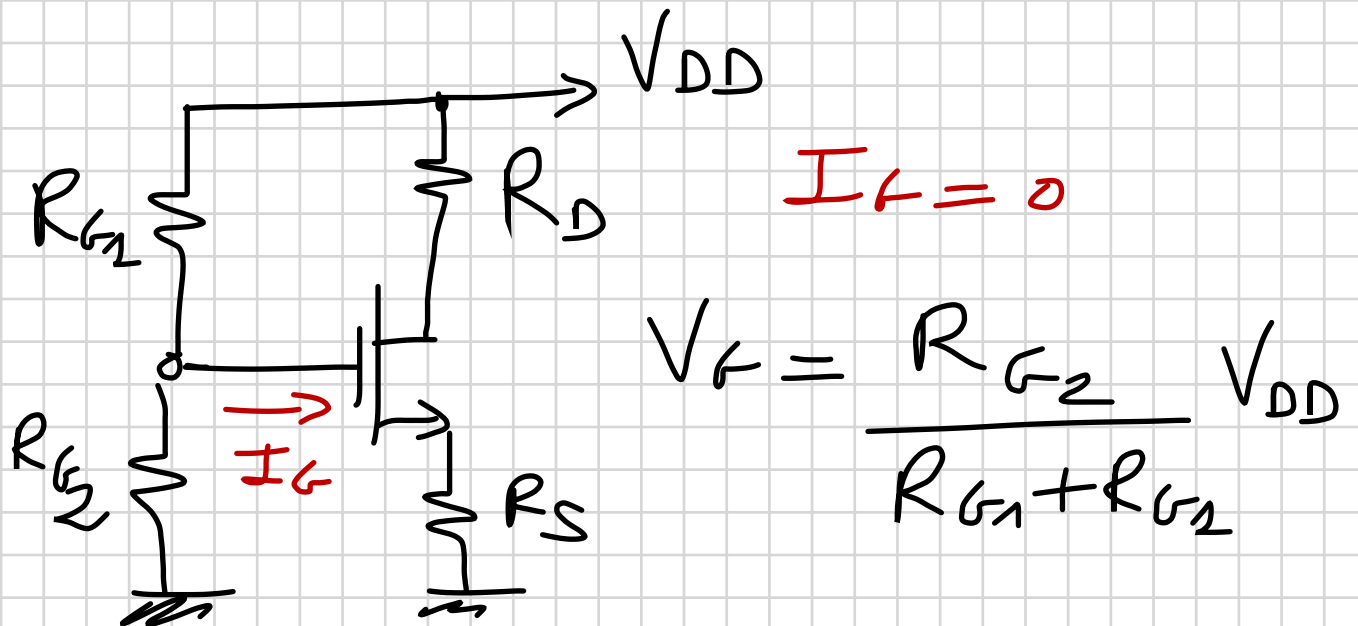
In questa regione il dispositivo funziona come amplificatore transconduttivo



$$I_D = I_S = I_{DS}$$

$$V_S = R_S I_{DS}$$




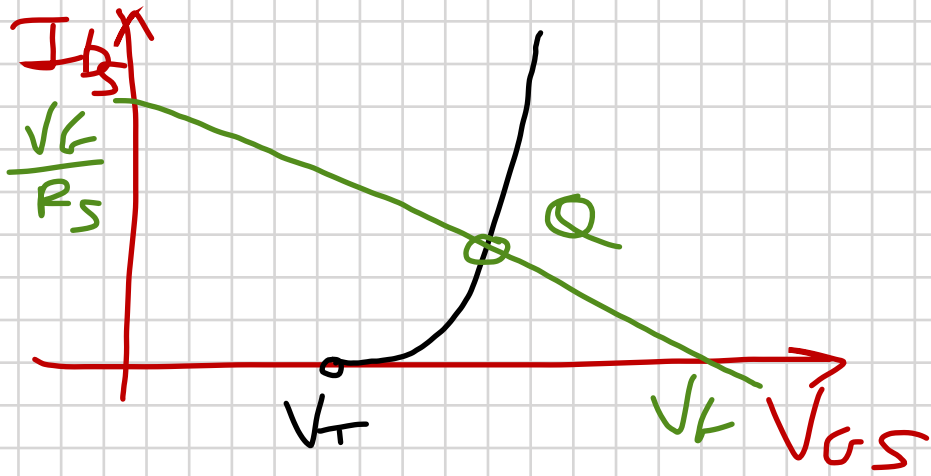
$$V_{GS} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} - R_S I_{DS}$$



$$V_{GS} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} - R_S I_{DS}$$


$$I_{DS} = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$K = \mu_m C_{ox} \frac{W}{L}$$

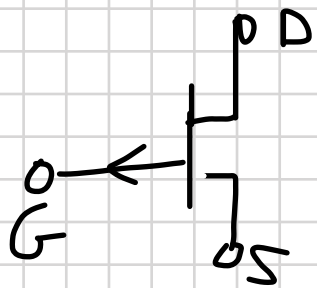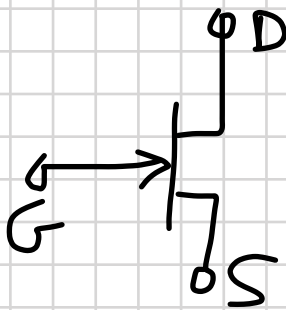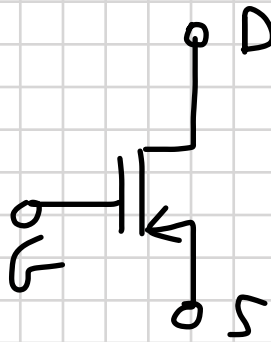
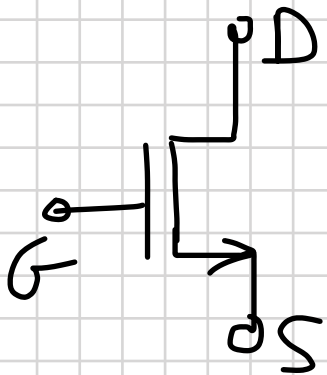


N-JFET

P-JFET

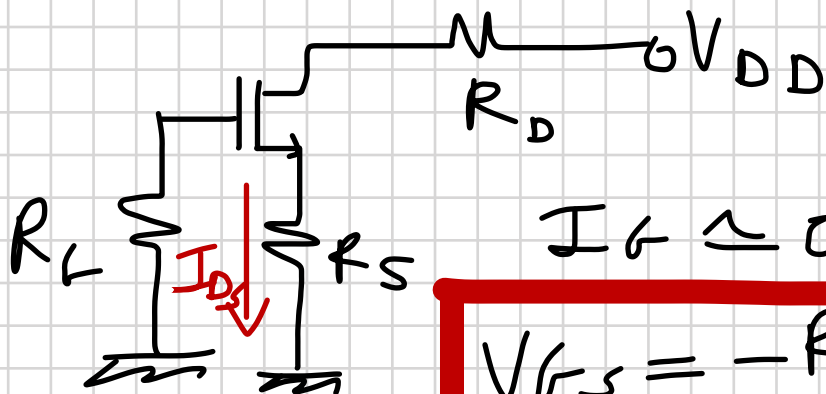

$$V_{GS} = -R_S I_{DS}$$

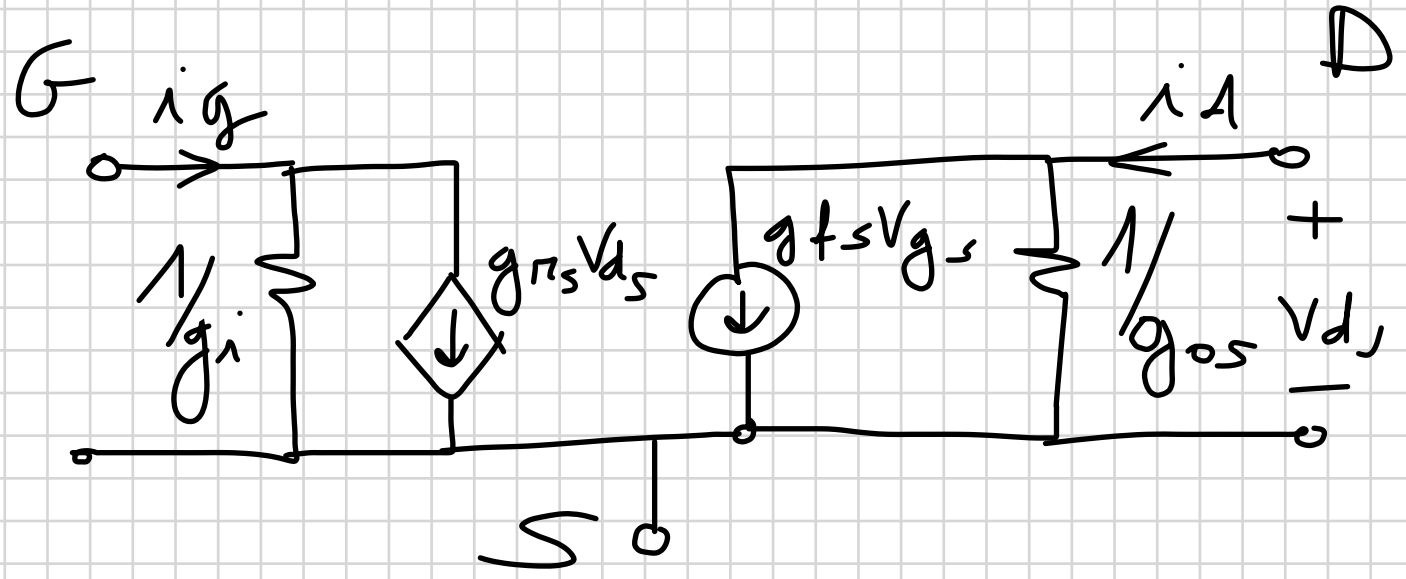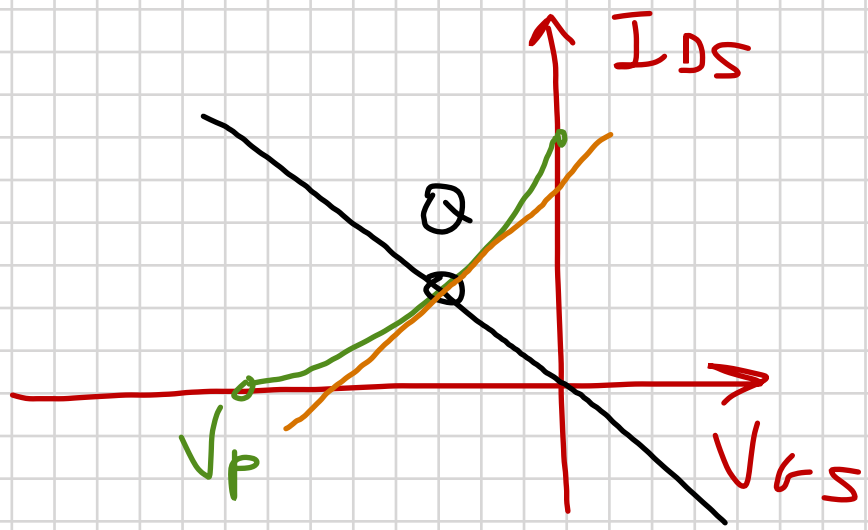

$$\left\{ \begin{array}{l} g_{mS} = 0 \\ 1/g_i \rightarrow +\infty \end{array} \right.$$

$$g_{oS} = \left. \frac{\Delta I_{DS}}{\Delta V_{DS}} \right|_{V_{GS}}$$