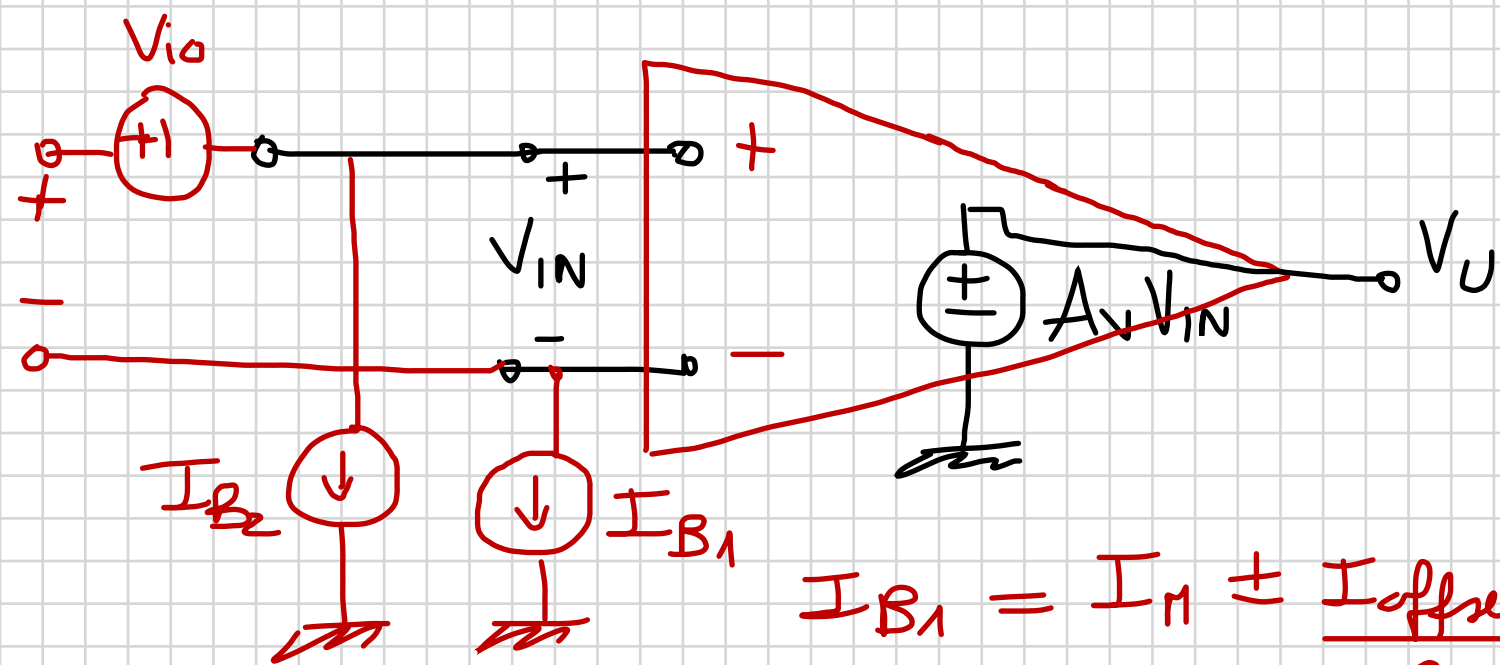


$$I_M = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2}; \quad I_{offset} = |I_{B1} - I_{B2}|$$

$\mu A 741$


$$I_M = 80 \mu A$$

$$I_{offset} = 20 \mu A$$



$$I_{B_1} = I_M \pm \frac{I_{offset}}{2}$$

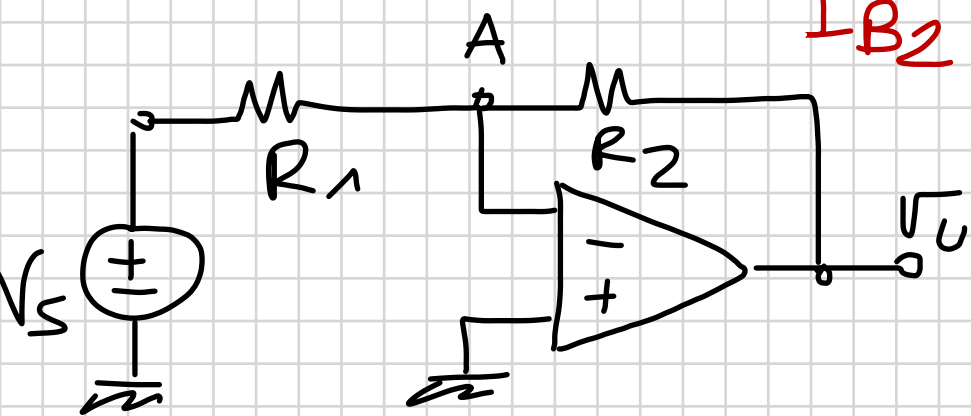
$$I_{B_2} = I_M \mp \frac{I_{offset}}{2}$$




$$V_U = - \frac{R_2}{R_1} V_S$$


Set  $V_S = 0$

$$V_U = 0$$


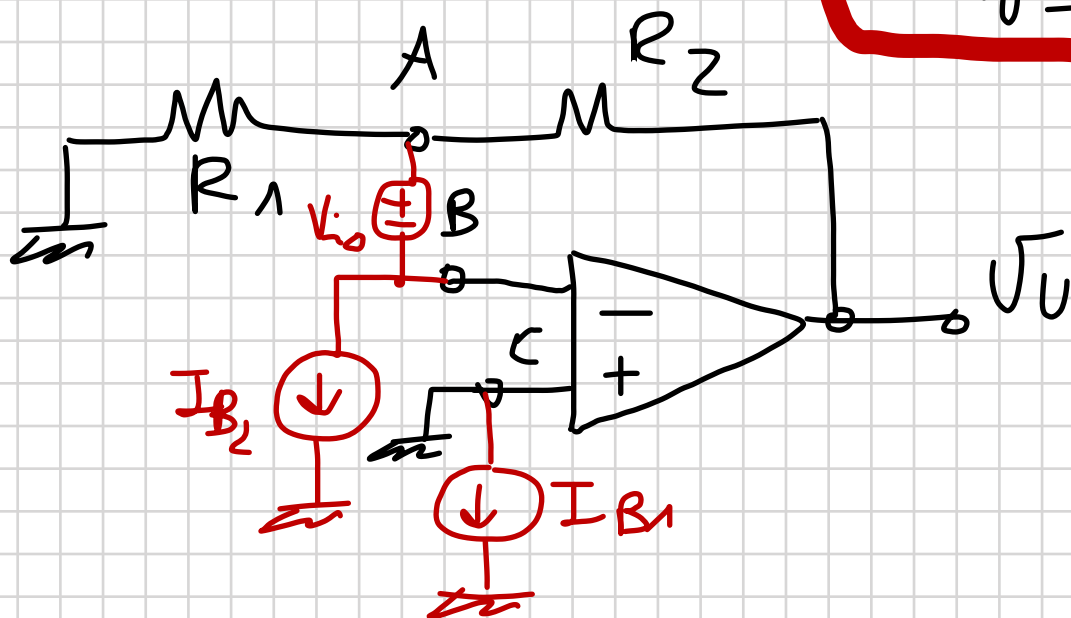


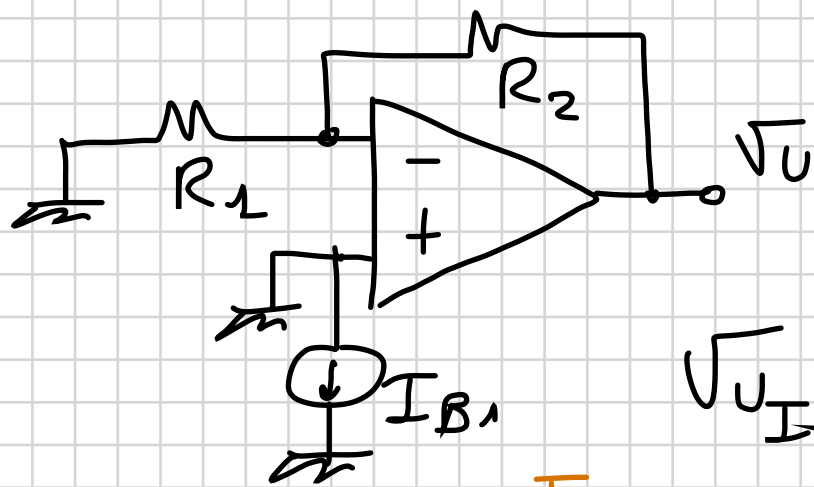

$$V_{U_{I_{B1}}} = 0$$

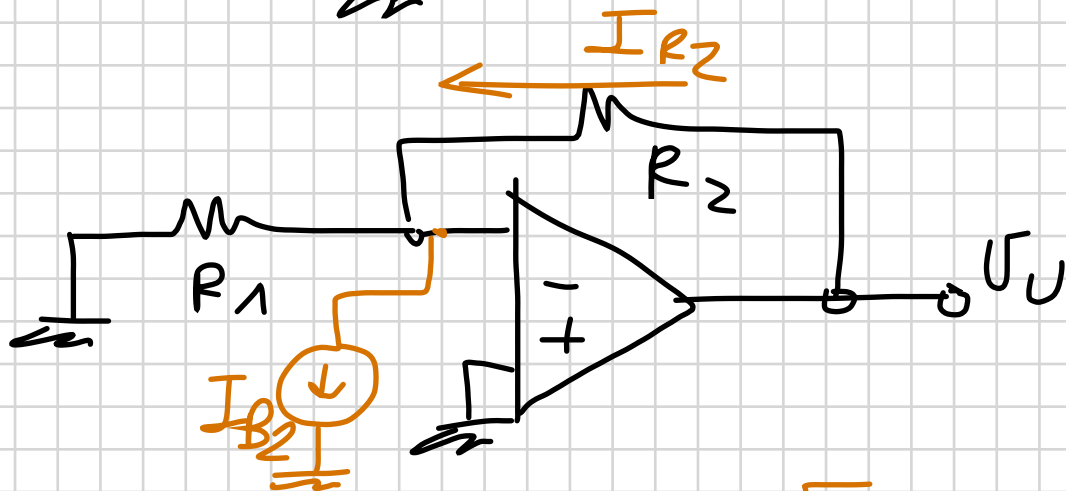
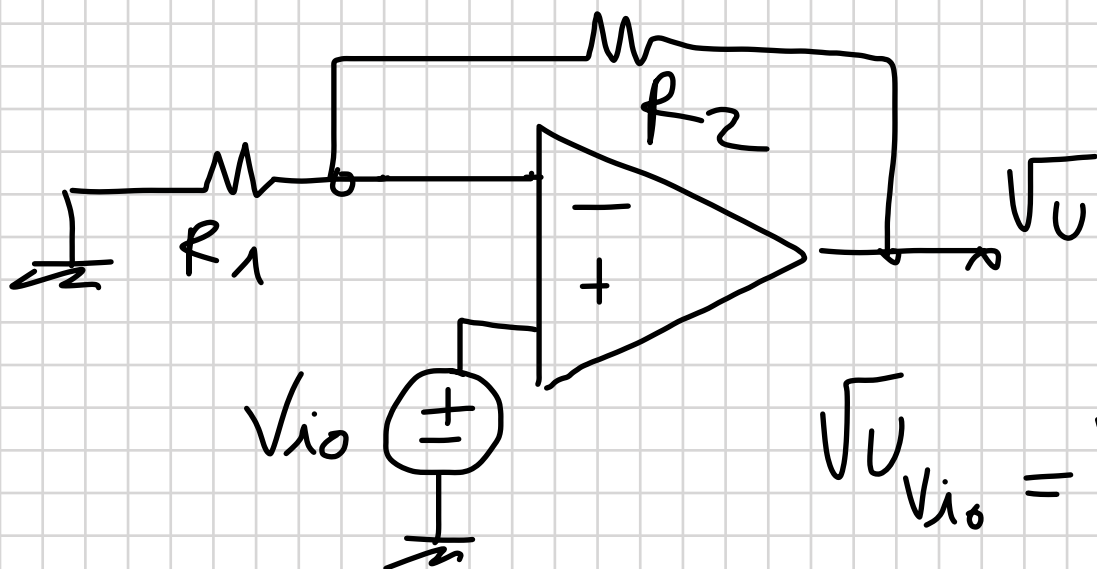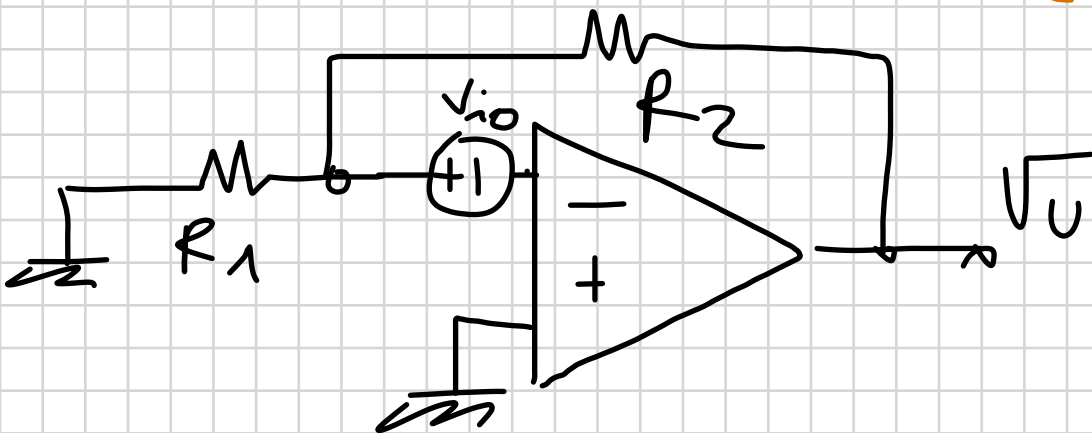
$$I_{B2} = I_{R2} \Rightarrow V_{U_{I_{B2}}} = R_2 I_{B2}$$



$$V_{U_{V_{io}}} = V_{U_0} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$V_U = V_{U_{I_{B1}}} + V_{U_{I_{B2}}} + V_{U_{V_{io}}} =$$

$$V_U = R_2 I_{B2} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}$$

$$R_2 = 1\text{K}\Omega$$

$$R_1 = 1\text{K}\Omega$$

$$I_M = 80\text{mA}$$



$$I_{\text{offset}} = 20\text{mA}$$


$$V_{io} = 5\text{mV}$$

$$I_{B1} \begin{cases} 90\text{mA} \\ 70\text{mA} \end{cases}$$

$$I_{B2} \begin{cases} 70\text{mA} \\ 90\text{mA} \end{cases}$$
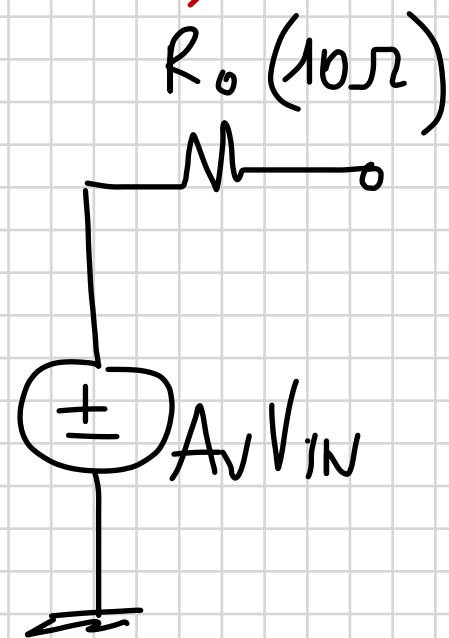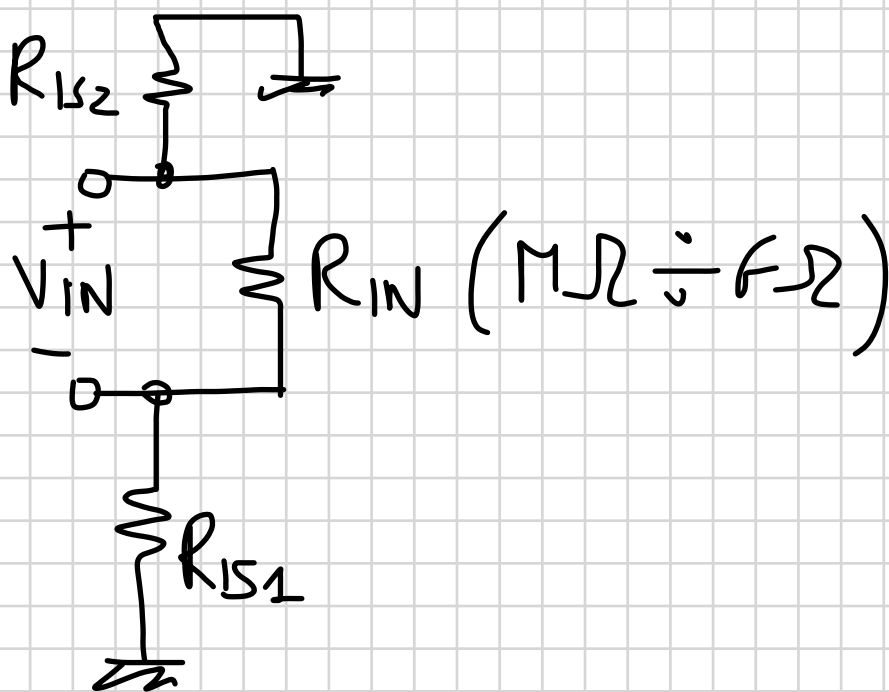
$$V_U \left( I_{B2} = 90\text{mA} \wedge V_{io} = 5\text{mV} \right)$$



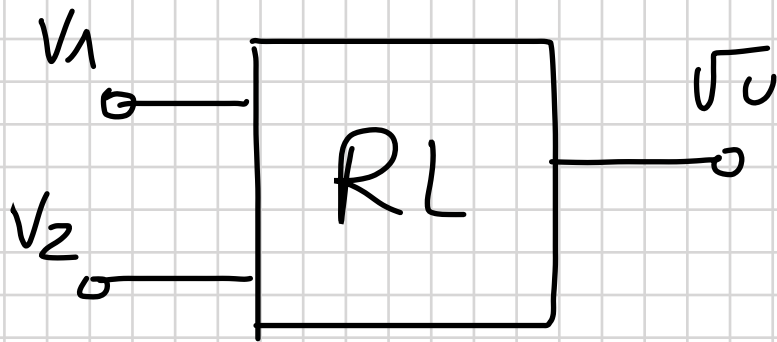

$$V_U = A_1 V_1 + A_2 V_2$$

$$V_d = V_1 - V_2 \quad ; \quad V_c = \frac{V_1 + V_2}{2}$$

$$V_U = A_d V_d + A_c V_c$$

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$


$$V_1 = V_c + \frac{V_d}{2}$$

$$V_2 = V_c - \frac{V_d}{2}$$

$$V_U = \underbrace{\left( \frac{A_1 - A_2}{2} \right)}_{A_d} V_d + \underbrace{(A_1 + A_2)}_{A_c} V_c$$


$$V_U = A_d \left( V_d + \frac{V_c}{CMRR} \right) \xrightarrow{CMRR \rightarrow \infty} V_U \approx A_d V_d$$
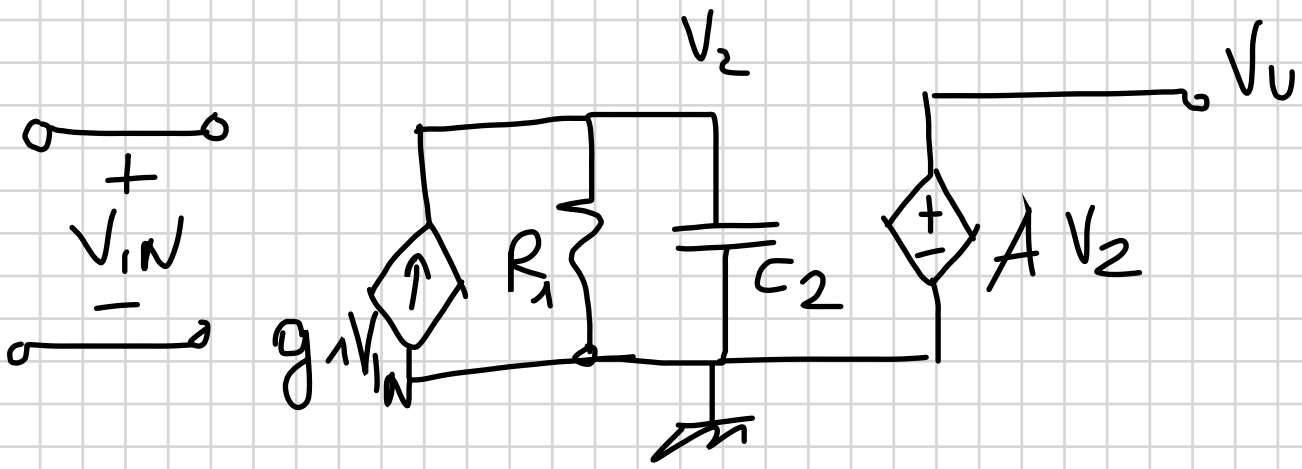
$$A_d = \frac{A_{v_{OL\phi}}}{\left( 1 + \frac{s}{\omega_p} \right)}$$





$$A = A_{vol} \phi \quad g_m R_1 = 1$$

$$\omega_p = \frac{1}{R_1 C_2}$$

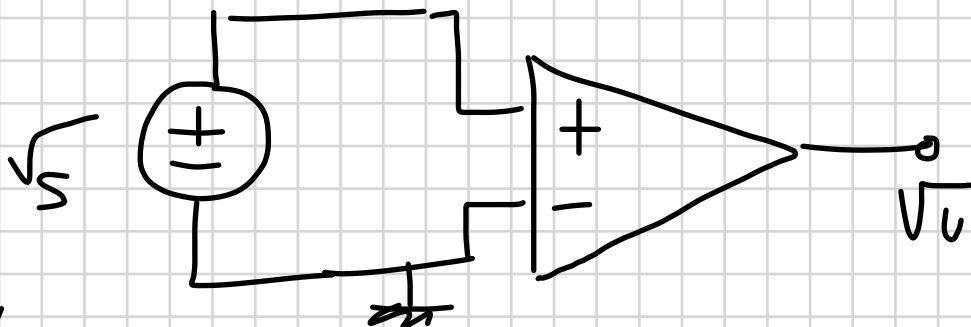


$$V_S = V_M \sin(\omega t)$$

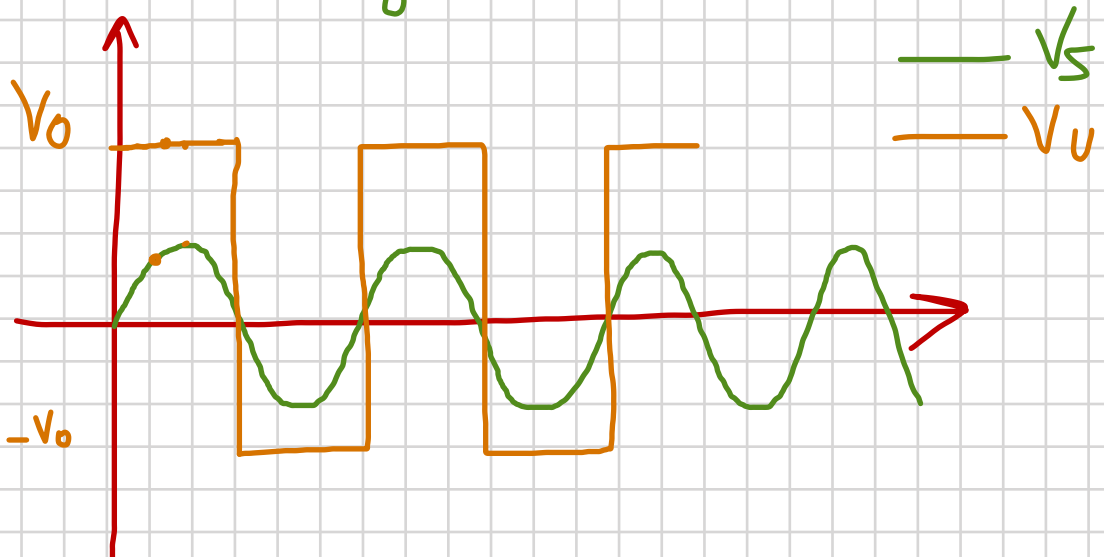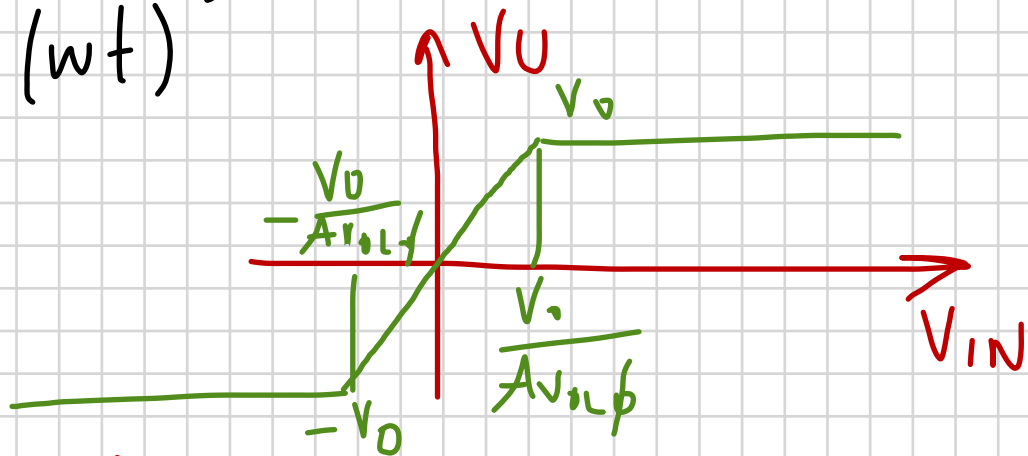


$$V_H = 5V$$

$$V_0 = 10V$$

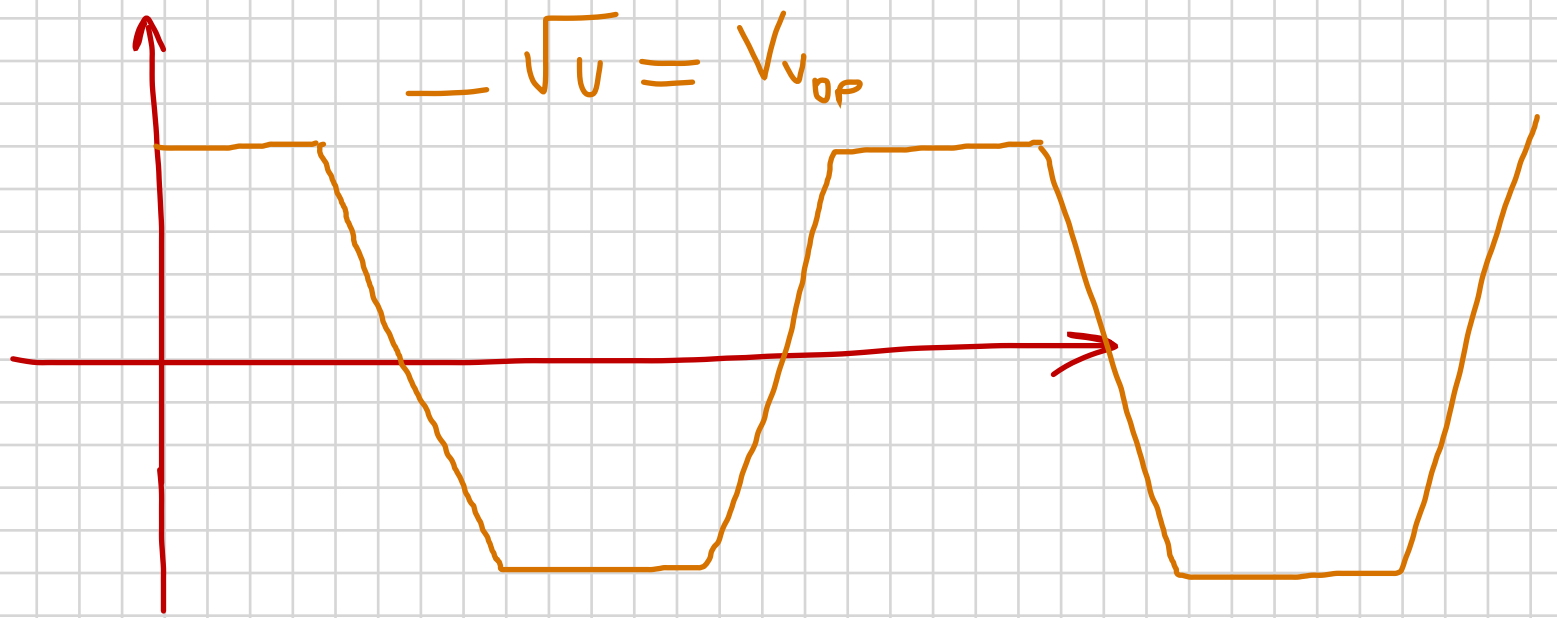





$$\left| \frac{dV_{U_{OPAMP}}}{dt} \right|_{MAX} = \sigma$$

SLEW RATE

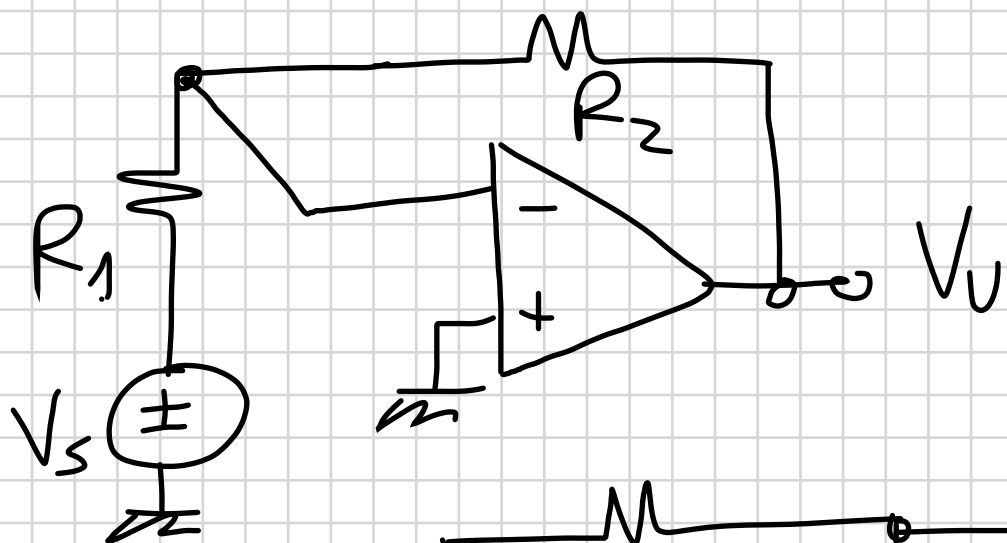

$$R_1 = R_2$$

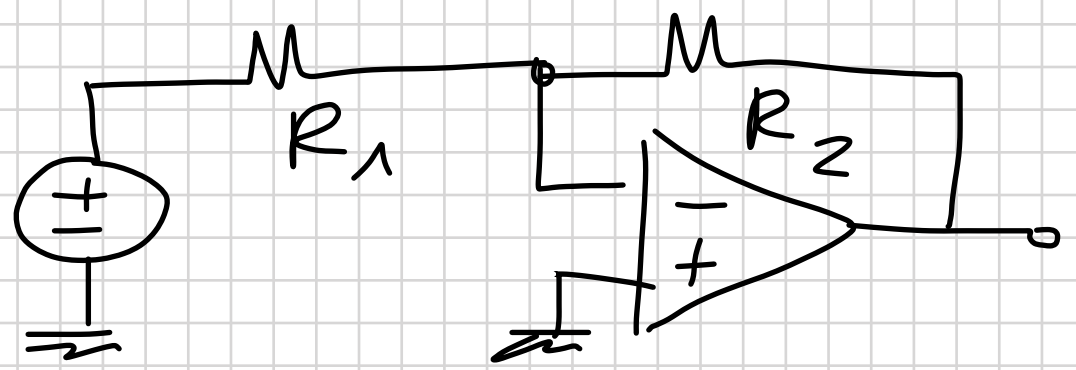

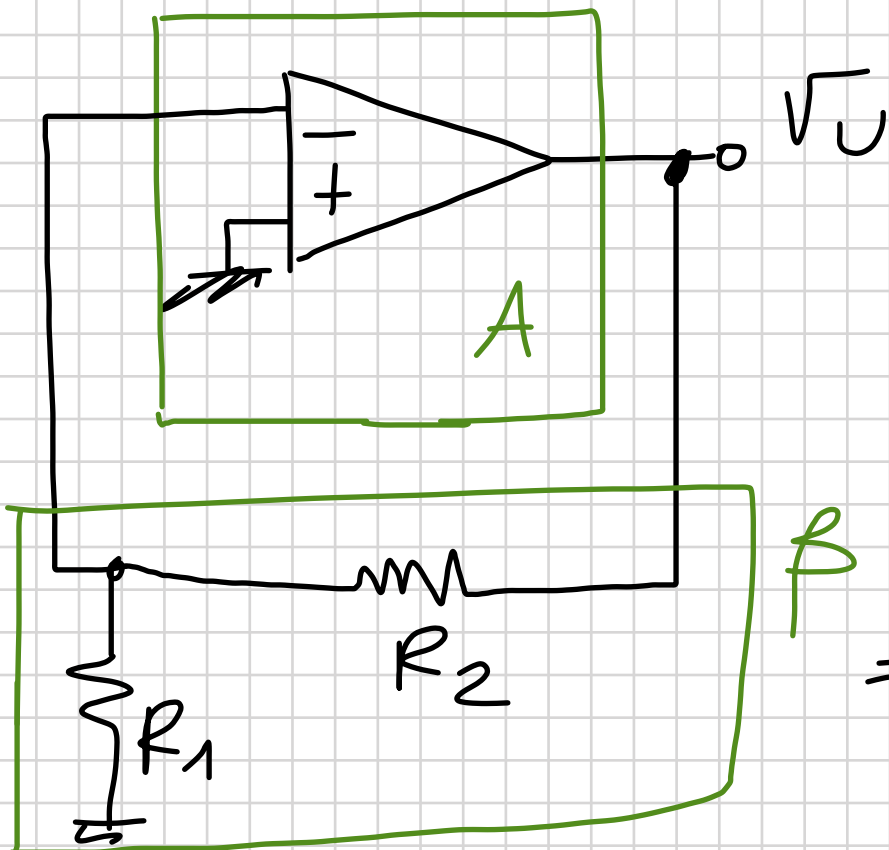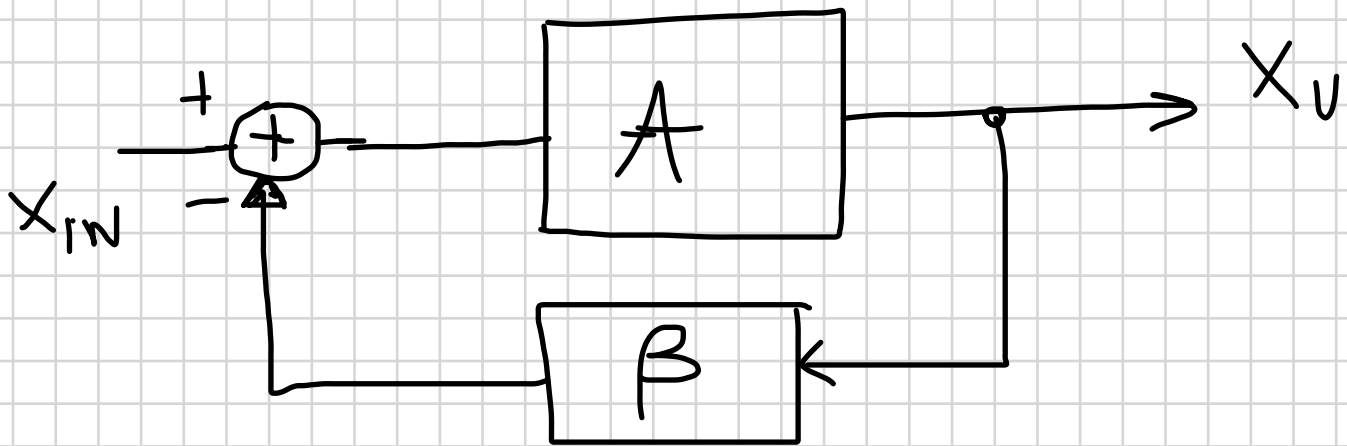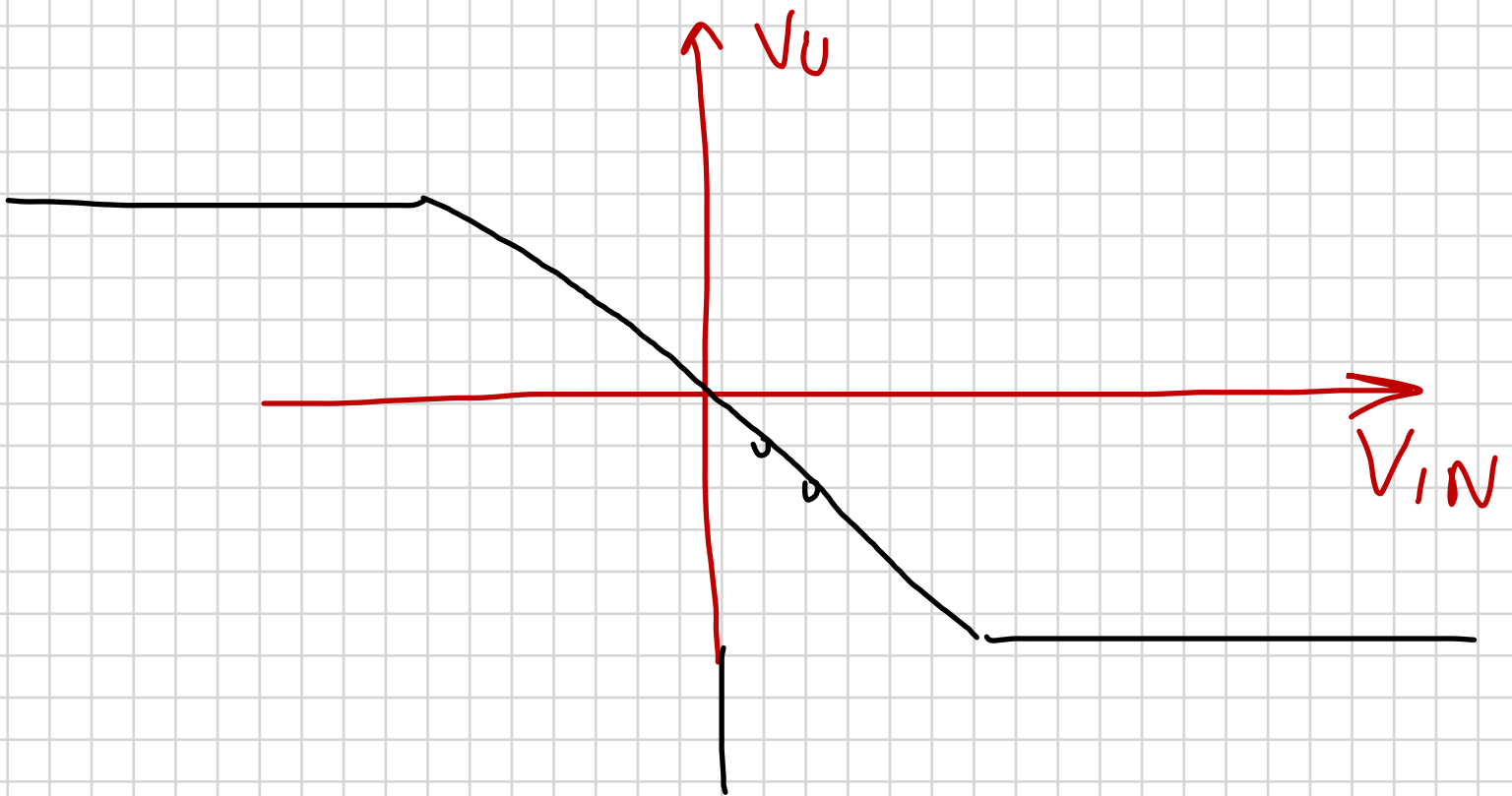


$$X_U = A X_{err} =$$

$$= (X_{IN} - \beta X_U) A =$$


$$X_U = X_{IN} \frac{A}{1 + \beta A} =$$
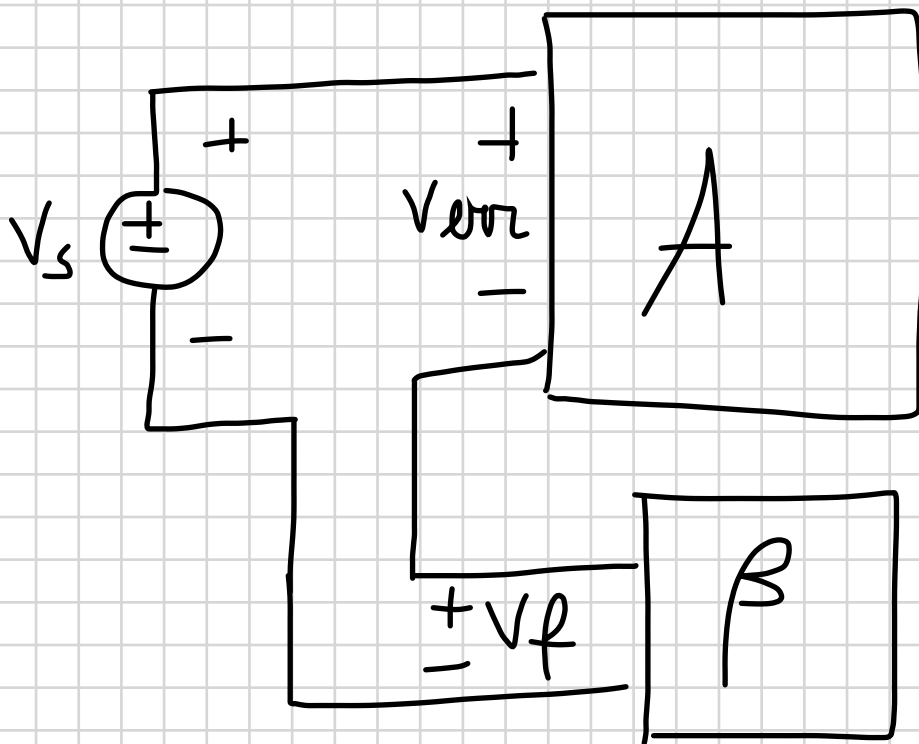
$$= X_{IN} \frac{1}{\beta} \left( \frac{\beta A}{1 - \beta A} \right)$$






$$V_{err} = V_s - V_f$$

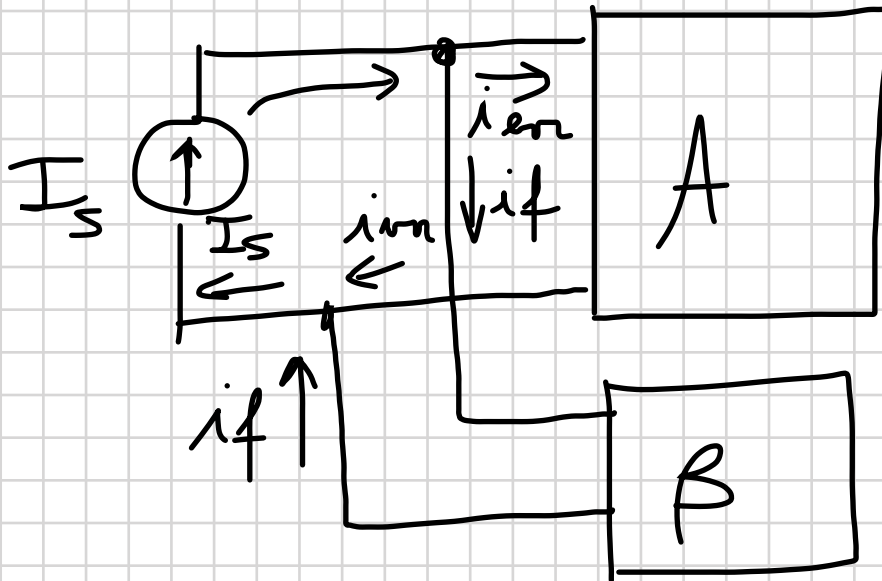


$$i_{err} = I_s - i_f$$


### Reazione di tensione serie

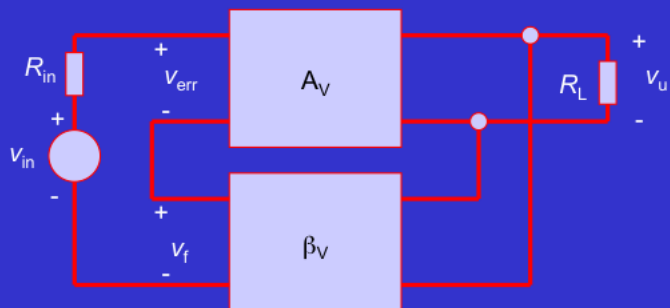


### Reazione di tensione parallela



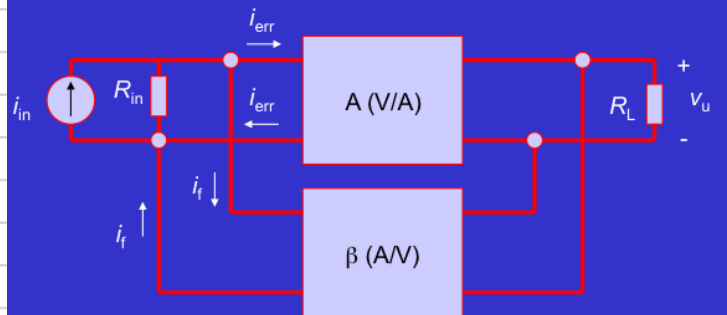


### Reazione di corrente serie

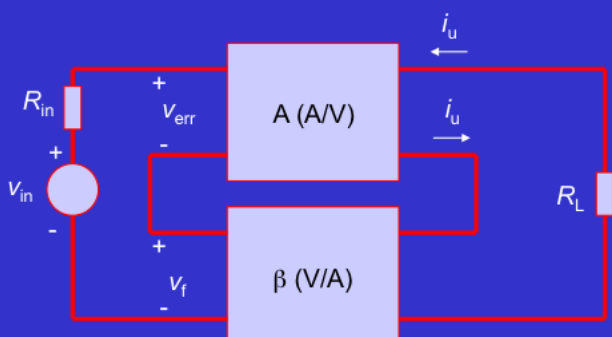

### Reazione di corrente parallela

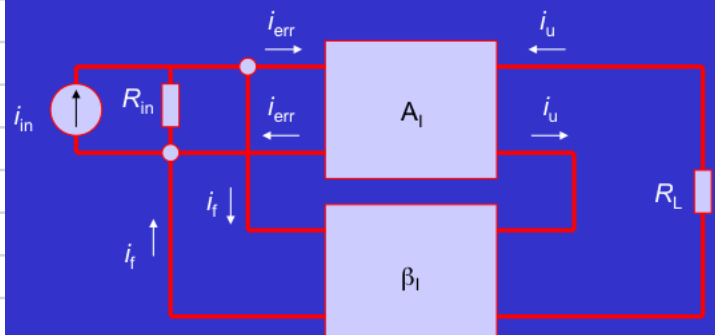

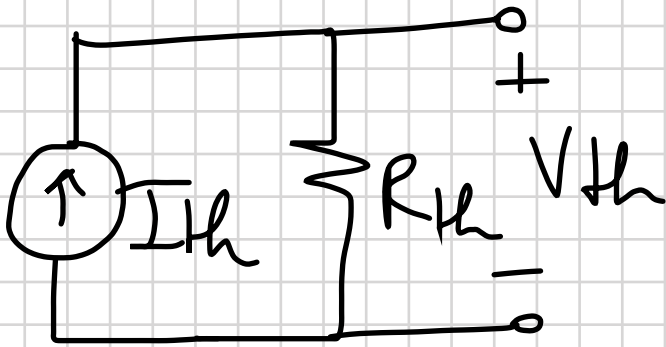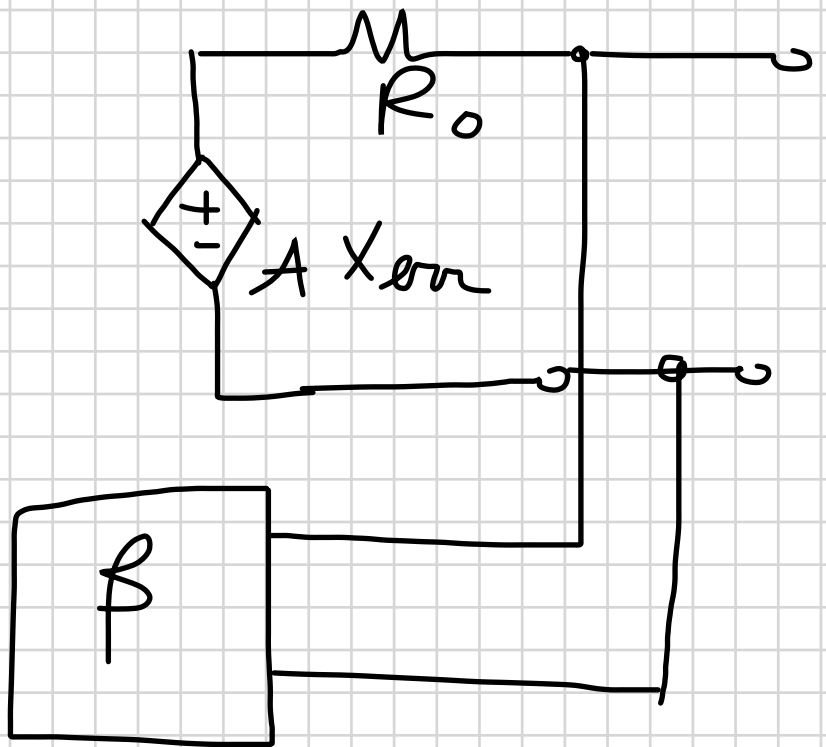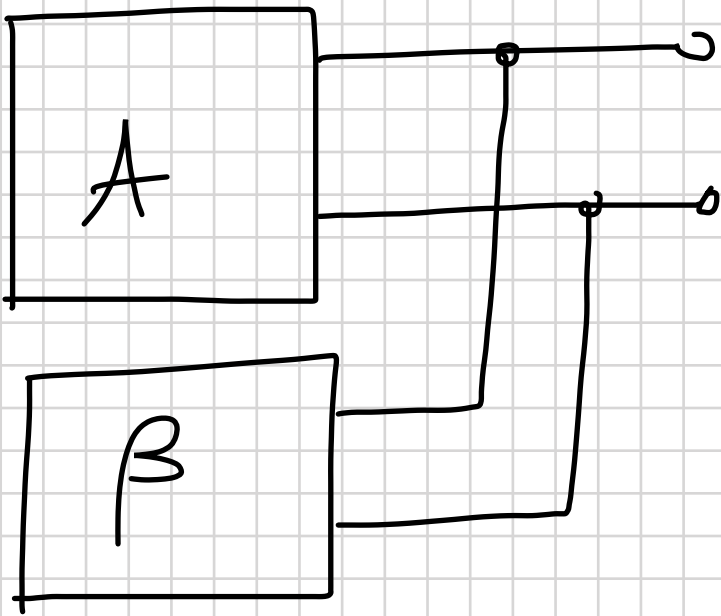

$$V_{th} = R_{th} I_{th}$$

$$R_{th} = \frac{V_{th}}{I_{th}}$$

$$R_v = \frac{V_o}{I_{sc}}$$

$$I_{sc} = \frac{A X_{err}}{R_o}$$

$$X_{err} = X_{IN}$$

$$I_{sc} = \frac{A X_{IN}}{R_o}$$

$$V_o = V_u = \frac{A}{1 + \beta A} X_{IN}$$

$$R_v = \frac{V_o}{I_{sc}} = \frac{\cancel{A} X_{IN}}{1 + \beta A \cancel{A X_{IN}}} R_o$$

$$R_v = \frac{R_o}{1 + \beta A}$$