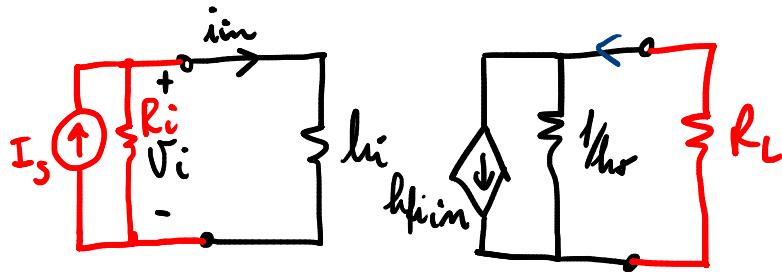



$$\begin{cases} i_o = h_f i_{in} + h_o V_o \\ V_{in} = h_i i_{in} + h_r V_o \end{cases}$$



$$i_o = h_f i_{in} \cdot \frac{1/h_o}{1/h_o + R_L} \quad i_{in} = \frac{R_i}{R_i + h_i} I_S$$


$$i_o = h_f \underbrace{\frac{1/h_o}{1/h_o + R_L} \cdot \frac{R_i}{R_i + h_i}}_{A_T} I_S$$

AMPL. TRANS CONDUTTIVO

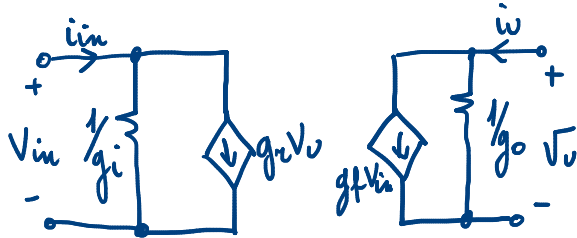


$$\begin{cases} i_u = g_f v_u + g_o v_u \\ i_{in} = g_i v_{in} + g_r v_u \end{cases}$$

AMPL. TRANS RESISTIVO

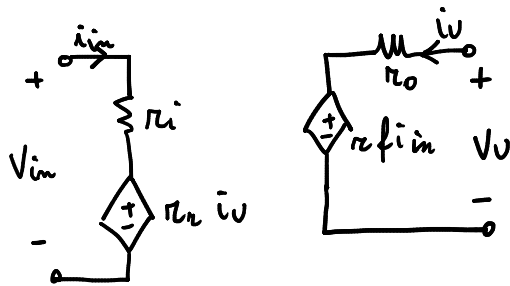

$$\begin{cases} v_u = r_o i_u + r_f i_{in} \\ v_{in} = r_i i_{in} + r_r i_u \end{cases}$$
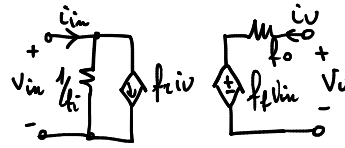
$$\begin{cases} v_o = f_t v_{in} + f_o i_o \\ i_{in} = f_i v_{in} + f_r i_o \end{cases}$$



$$f_t = \left. \frac{v_o}{v_{in}} \right|_{i_o=0}; \quad f_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_{in}=0}$$

$$f_i = \left. \frac{i_{in}}{v_{in}} \right|_{i_o=0}; \quad f_r = \left. \frac{i_{in}}{i_o} \right|_{v_{in}=0}$$



$$\begin{cases} i_o = h_f i_{in} + h_o v_o \\ v_{in} = h_i i_{in} + h_r v_o \end{cases} \quad \begin{aligned} h_f &= \left. \frac{i_o}{i_{in}} \right|_{v_o=0} \\ h_o &= \left. \frac{i_o}{v_o} \right|_{i_{in}=0} \end{aligned}$$

$$h_i = \left. \frac{v_{in}}{i_{in}} \right|_{v_o=0}; \quad h_r = \left. \frac{v_{in}}{v_o} \right|_{i_{in}=0}$$


$$\begin{cases} i_o = g_f v_{in} + g_o v_o \\ i_{in} = g_i v_{in} + g_r v_o \end{cases} \quad \begin{aligned} g_f &= \left. \frac{i_o}{v_{in}} \right|_{v_o=0} \\ g_o &= \left. \frac{i_o}{v_o} \right|_{v_{in}=0} \end{aligned}$$

$$g_i = \left. \frac{i_{in}}{v_{in}} \right|_{v_o=0}; \quad g_r = \left. \frac{i_{in}}{v_o} \right|_{v_{in}=0}$$


$$\begin{cases} v_o = \pi_f i_{in} + \pi_o i_o \\ v_{in} = \pi_i i_{in} + \pi_r i_o \end{cases} \quad \begin{aligned} \pi_f &= \left. \frac{v_o}{i_{in}} \right|_{i_o=0}; \quad \pi_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{i_{in}=0} \\ \pi_i &= \left. \frac{v_{in}}{i_{in}} \right|_{i_o=0}; \quad \pi_r = \left. \frac{v_{in}}{i_o} \right|_{i_{in}=0} \end{aligned}$$

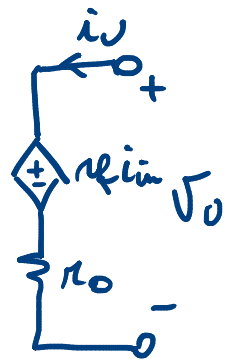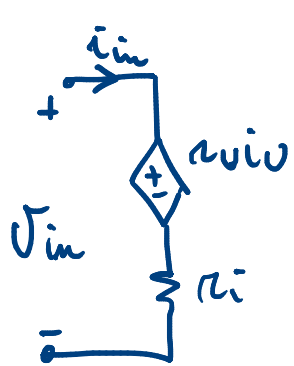


\Rightarrow

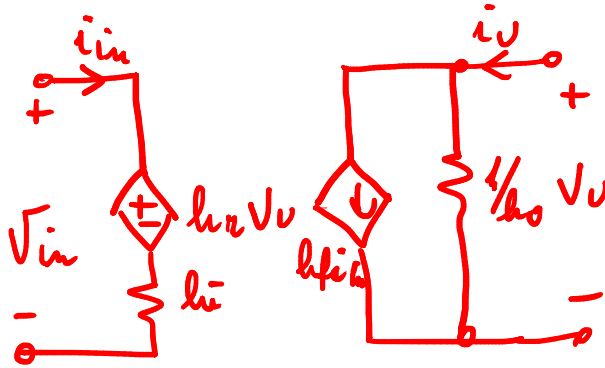

$$h_f = \left. \frac{i_o}{i_i} \right|_{V_o=0}$$

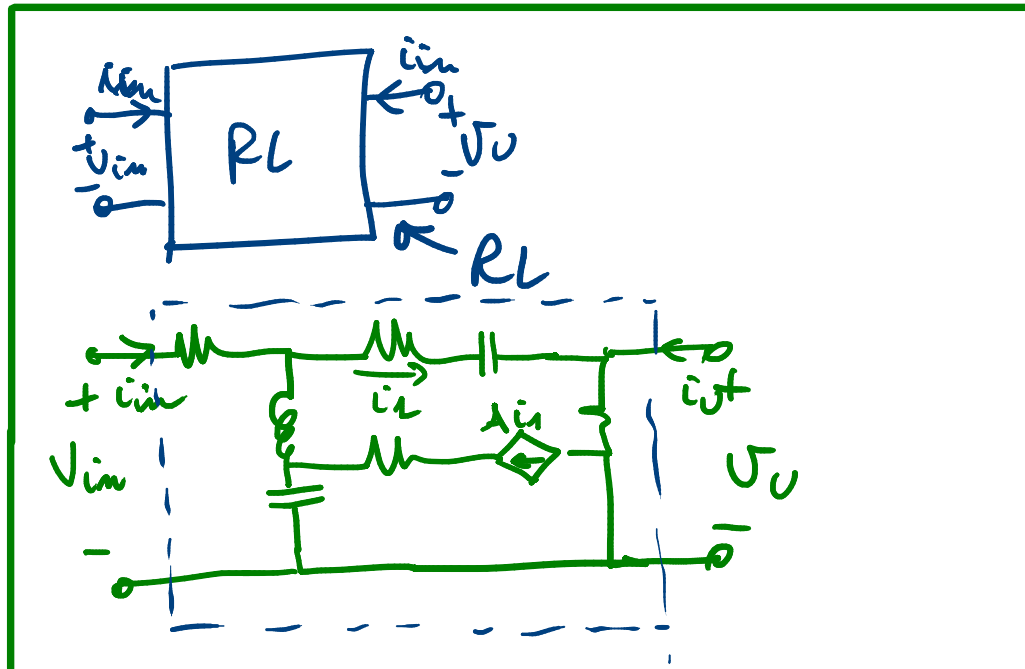


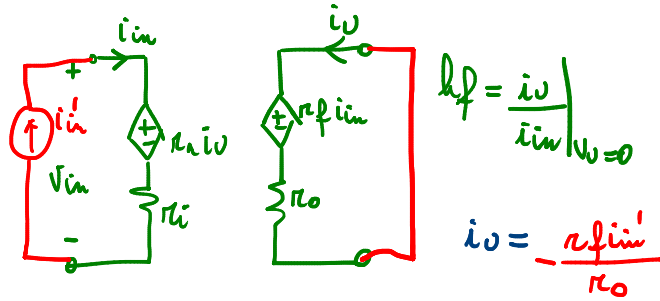


$$\beta i_{in}' + r_o i_o = 0 \quad i_o = -\frac{\beta i_{in}'}{r_o}$$

$$h_f = -\frac{\beta}{r_o}$$

$$h_o = \frac{i_o}{v_o} \Big|_{i_{in}=0}$$

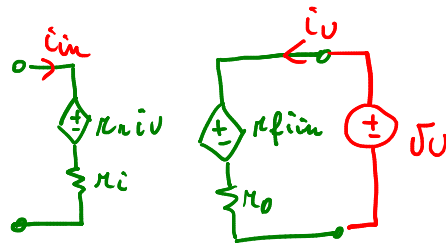

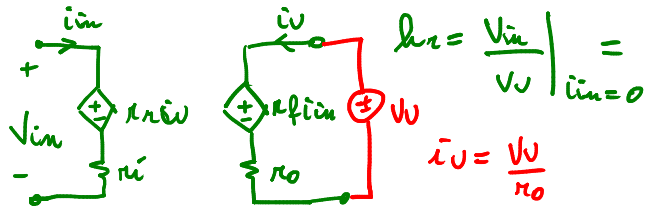
$$i_o = \frac{I_o}{r_o} \Rightarrow h_o = \frac{1}{r_o}$$



$$v_{in} = r_i i_o = \frac{r_i}{r_o} v_o$$

$$h_r = \frac{r_i}{r_o}$$

$$h_i = \frac{v_{in}}{i_{in}} \Big|_{v_o=0} = r_i - \beta r_o$$

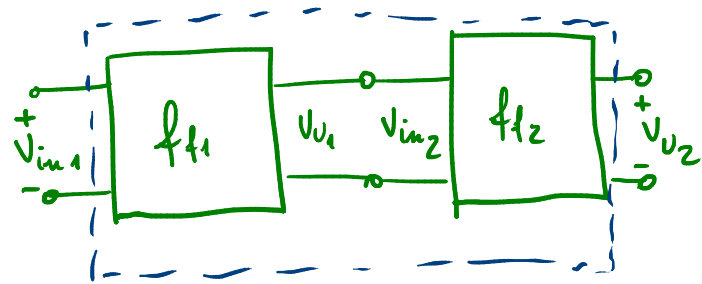

$$V_u = f_{t2} V_{in2} ; V_{in2} = \frac{1/f_{i2}}{f_{o1} + 1/f_{i2}} f_{t1} V_{in1}$$

$$V_u = \underbrace{f_{t2} f_{t1} \frac{1}{f_{i2}}}_{f_{t_{tot}}} V_{in}$$

$$A(s) = \frac{(s+W_{o1})(s+W_{o2}) \dots (s+W_{on})}{(s+W_{p1})(s+W_{p2}) \dots (s+W_{pn})} = \frac{V_u(s)}{V_s(s)}$$

Guadagno di potenza

- **Potenza totale in ingresso e in uscita**
 - $P_{IN} = i_{in} v_{in} + I_{in} V_{in} + i_{in} V_{in} + I_{in} v_{in}$
 - $P_U = i_u v_u + I_u V_u + i_u V_u + I_u v_u$
- **Potenza media associata all'informazione**
 - $P_{INm} = i_{in} v_{in}$
 - $P_{Um} = i_u v_u = A_I A_V i_{in} v_{in} = A_P P_{INm}$
- **Il rapporto A_P tra le potenze medie associate all'informazione si definisce guadagno di potenza**
 - Se $A_P < 1$, si parla di attenuatore

BJT

