
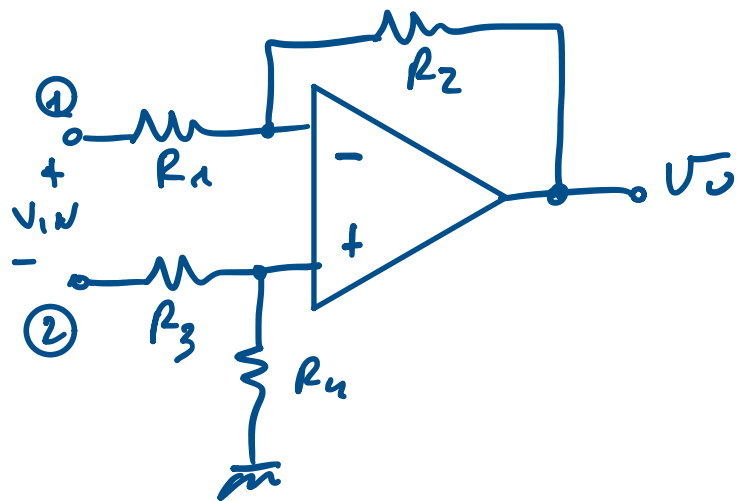
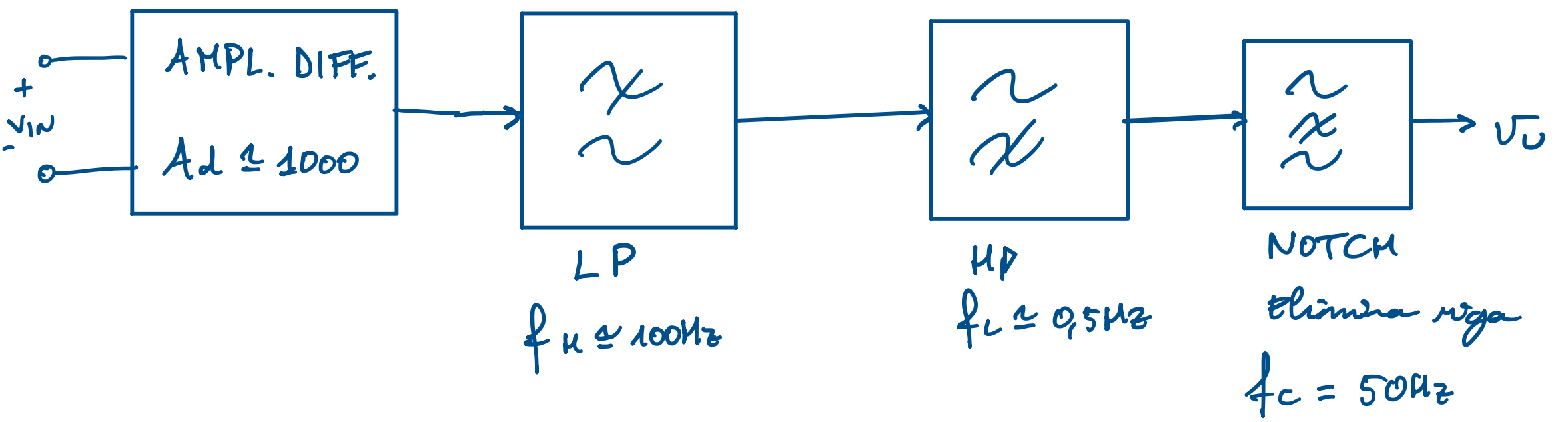


ECG FRONT-END

Tuesday, 20 November 2018 08:58


Schema a blocchi

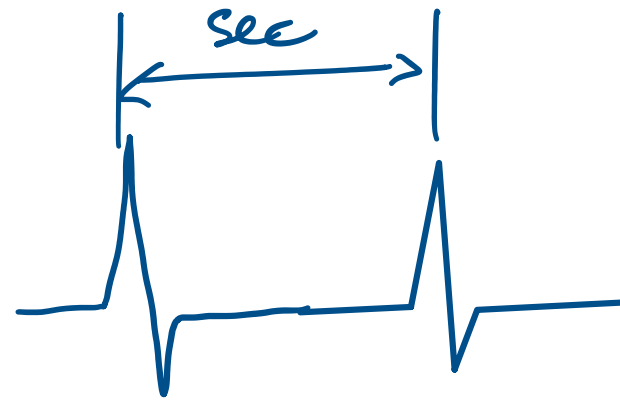

$$V_0 = -\frac{R_2}{R_1} V_{IN} + V_{0c}$$

$$\text{Se } \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$
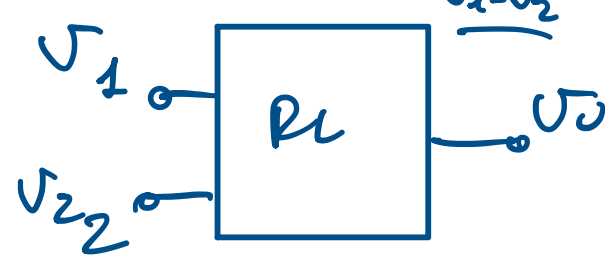
$$V_0 = Ad V_d + A_c \left(\frac{V_1 + V_2}{2} \right)$$



fluttuazione d'uscita derivante dal modo comune (E delle resistenze ≠ 0)


Problema #1: ho un modo comune dovuto alla tolleranza delle resistenze.

Problema #2: R_V da 1 e 2 $\neq \infty$

$$R_{V1} \neq R_{V2}$$

$$R_{V2} = R_3 + R_4$$

$$R_{V1} = R_2$$

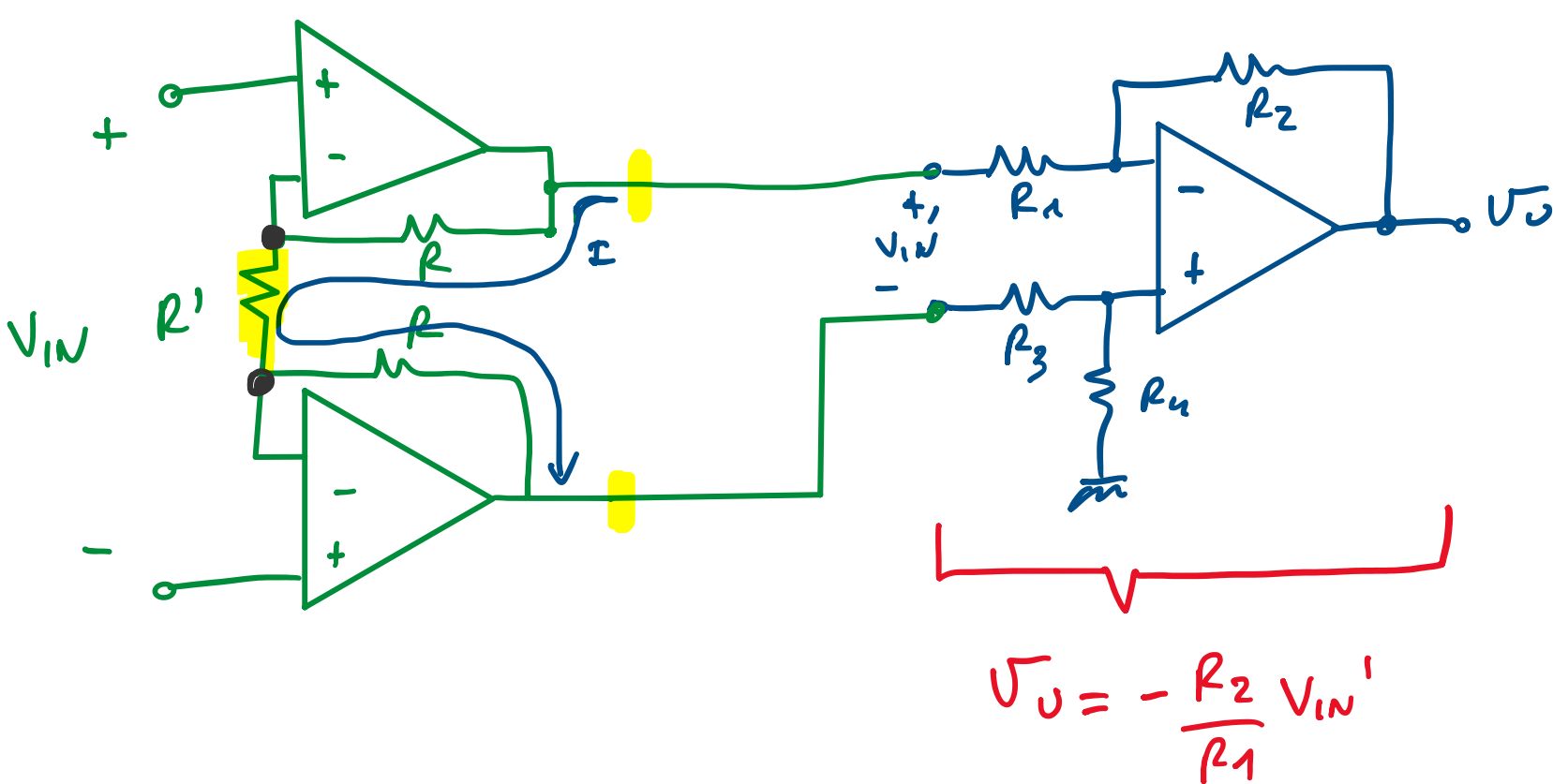

$$V_0 = -\frac{R_2}{R_1} V_{IN}'$$


$$I = \frac{V_{IN}}{R'}$$

$$V_{IN}' = (2R + R') \cdot I = (2R + R') \frac{V_{IN}}{R'}$$

$$V_0 = -\frac{R_2}{R_1} (2R + R') \frac{V_{IN}}{R'} = -\frac{R_2}{R_1} \left(\frac{2R}{R'} + 1 \right) V_{IN}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{Ad}$

LP

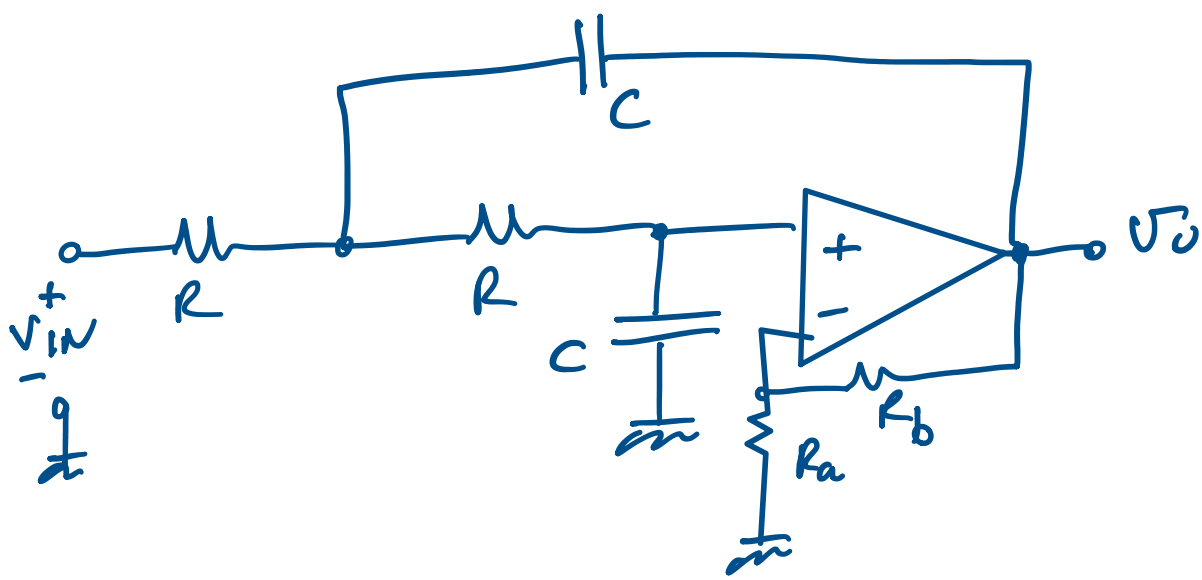


$$H(s) = \frac{A_v}{R^2 C^2 s^2 + (3 - A_v) R C s + 1}$$

$$A_v = \left(\frac{R_b}{R_a} + 1 \right)$$

$$A_v < 3$$


HP

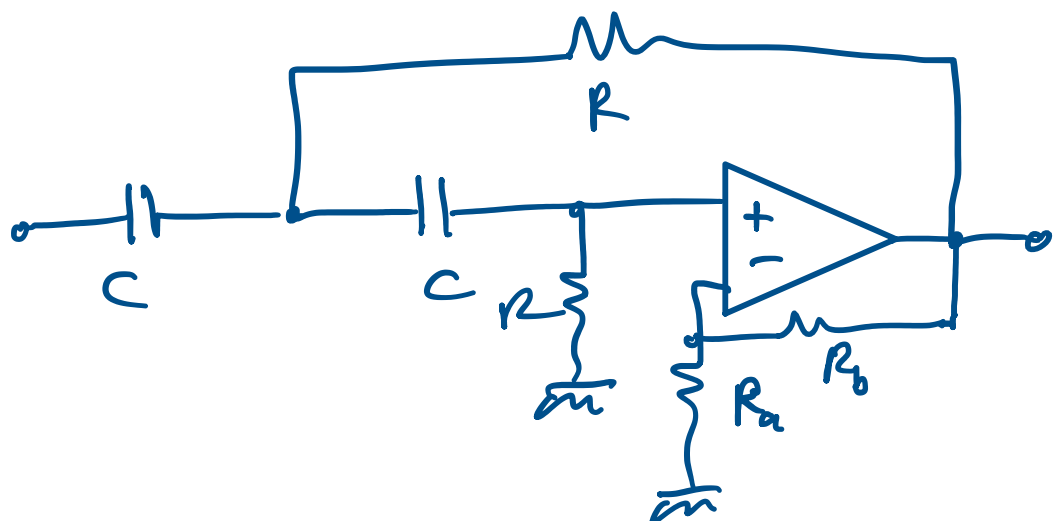

$$H(s) = \frac{A_v R^2 C^2 s^2}{R^2 C^2 s^2 + (3 - A_v) R C s + 1}$$

NOTCH

filtro a doppio T puntato

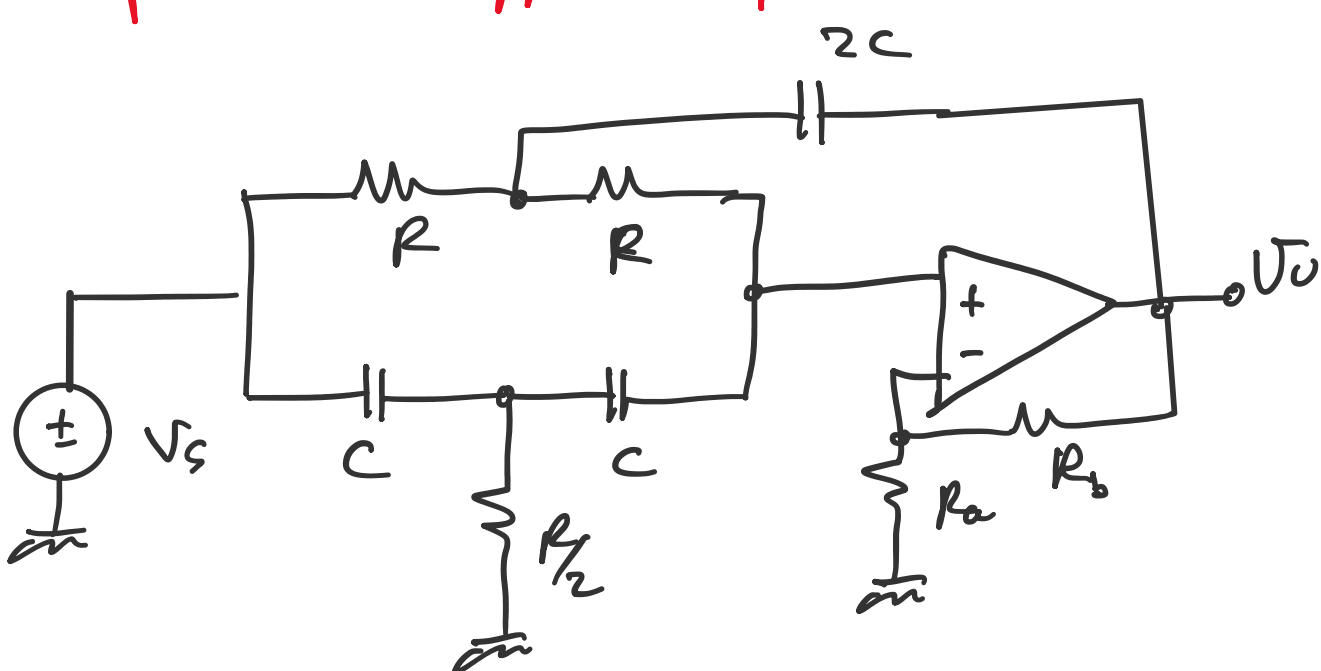

$$H(s) = \frac{(1 + R^2 C^2 s^2) A_v}{R^2 C^2 s^2 + (2 - A_v) \cdot 2 R C s + 1}$$

$$A_v < 2$$

MA741:

$$R_{in} = 2M\Omega ; R_{out} = 25\Omega ; A_{vol} = 250'000 ; BW = 1'000'000$$